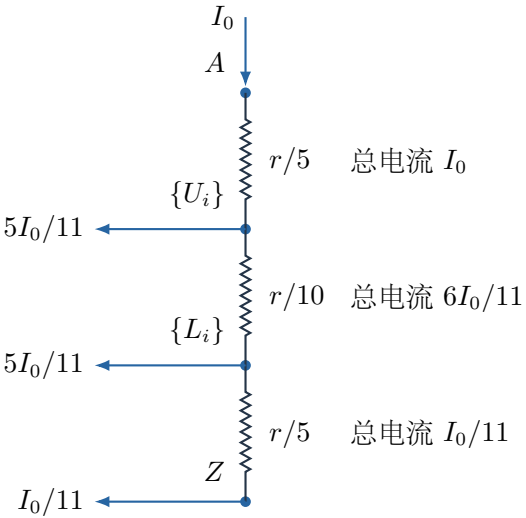

辅助网络的四个等势层

两组辅助注流相加

正号为外部注入

A • $I_0 + I_0/11 = 12I_0/11$

$P \neq A, C$ • $-I_0/11 + I_0/11 = 0$

C • $-I_0/11 - I_0 = -12I_0/11$

真实端口电流 $I = 12I_0/11$