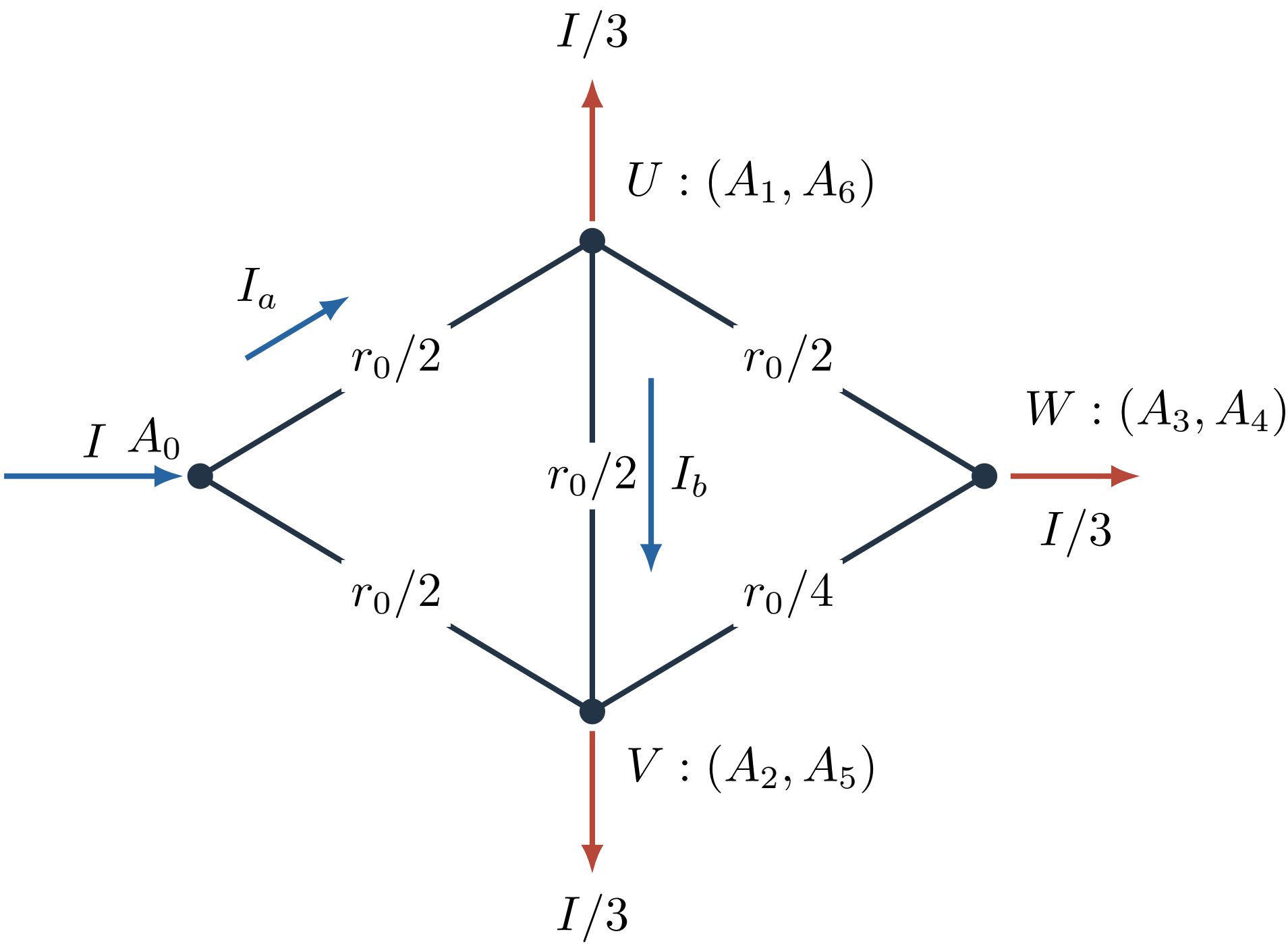

叠加后：A_0 流入 $7I/6$，A_j 流出 $7I/6$

其余节点外部电流为零