六条棱的等效电路；交叉处不相连

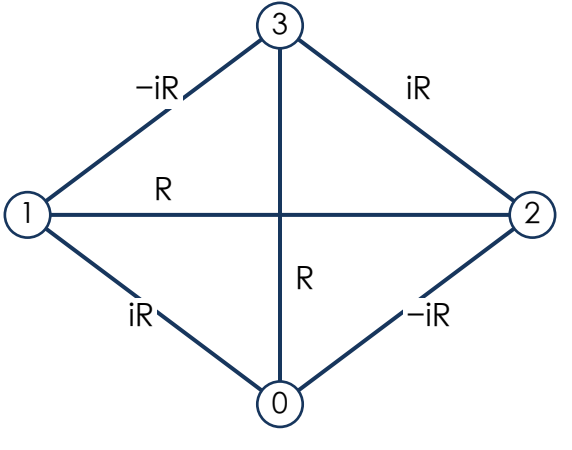

$$V_3 - V_0 = i(V_1 - V_2), \quad Z_{\text{eq}} = R/2$$