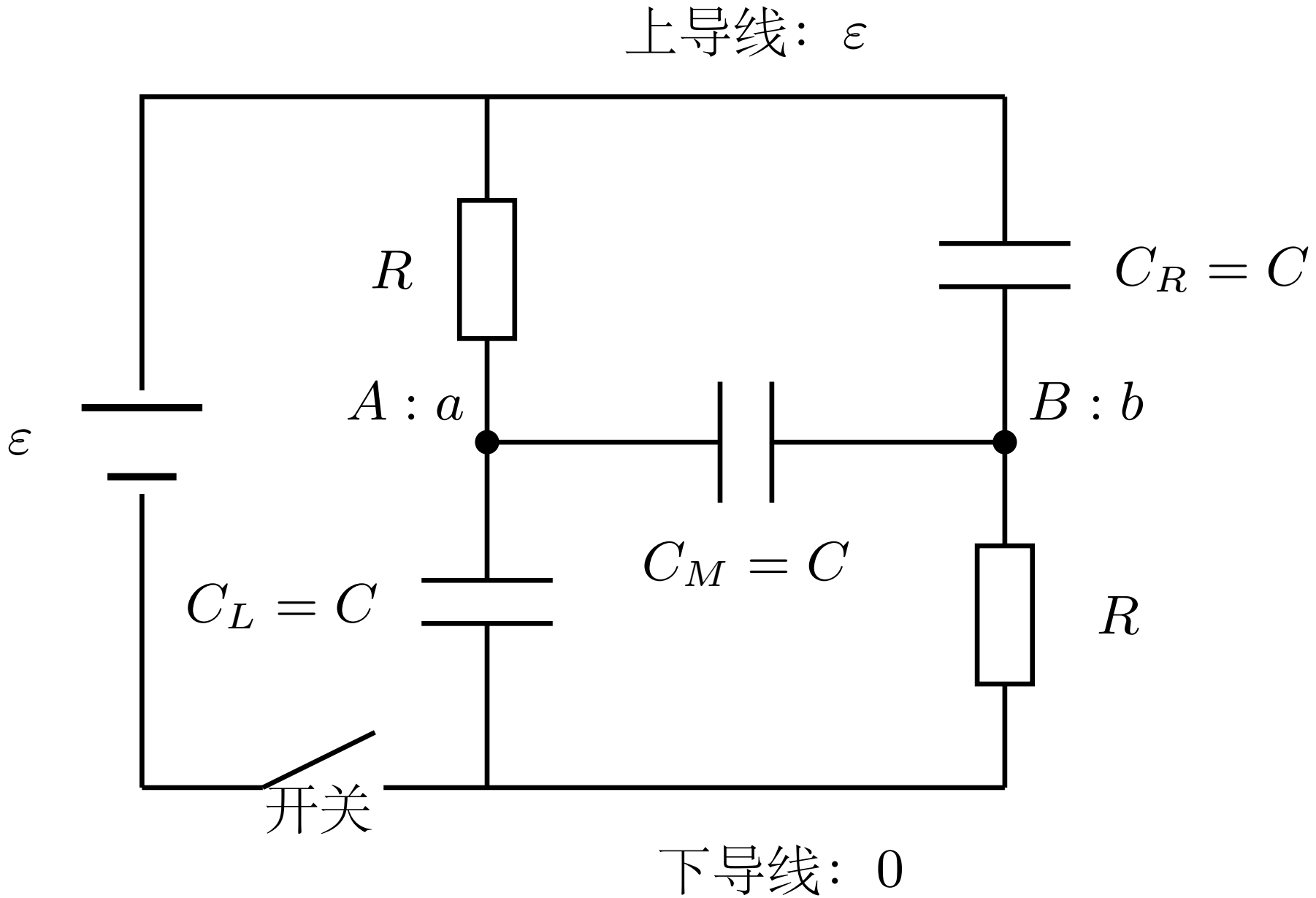
上导线：ε
R
$C_R = C$
$A : a$
$B : b$
ε
$C_M = C$
$C_L = C$
R
开关
下导线：0