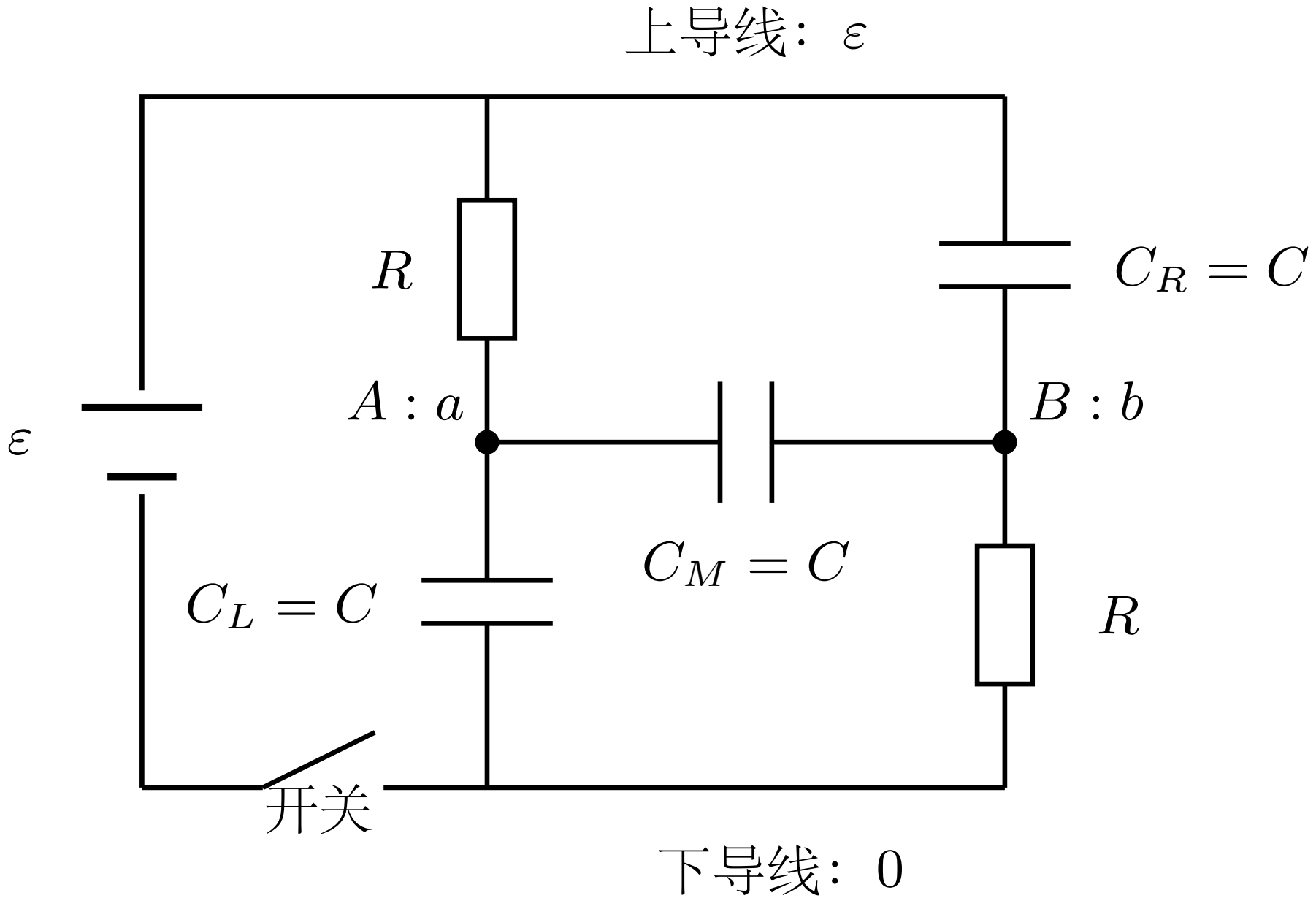
上导线：ε
R
$C_R = C$
$A : a$
$B : b$
ε
$C_M = C$
$C_L = C$
R
开关
下导线：0

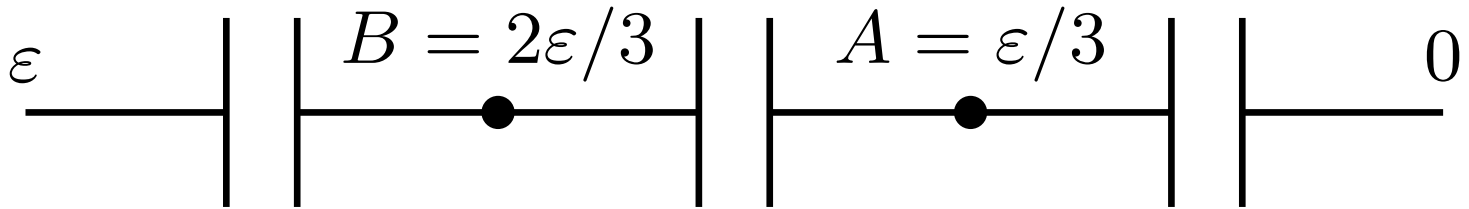

$$|q| = C\varepsilon/3 \qquad |q| = C\varepsilon/3 \qquad |q| = C\varepsilon/3$$

瞬时浮置节点：$Q_A = Q_B = 0$

快速储能 $C\varepsilon^2/6$；有限电阻无瞬时电荷输送

共同模式 $s = a + b$

$C\dot{s} = (\varepsilon - s)/R$

时间常数 RC

差动模式 $d = a - b$

$3C\dot{d} = (\varepsilon - d)/R$

时间常数 $3RC$

原题 $s_0 = \varepsilon$

无共同模式衰减

原题 $d_0 = -\varepsilon/3$

$d = \varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon e^{-t/(3RC)}$

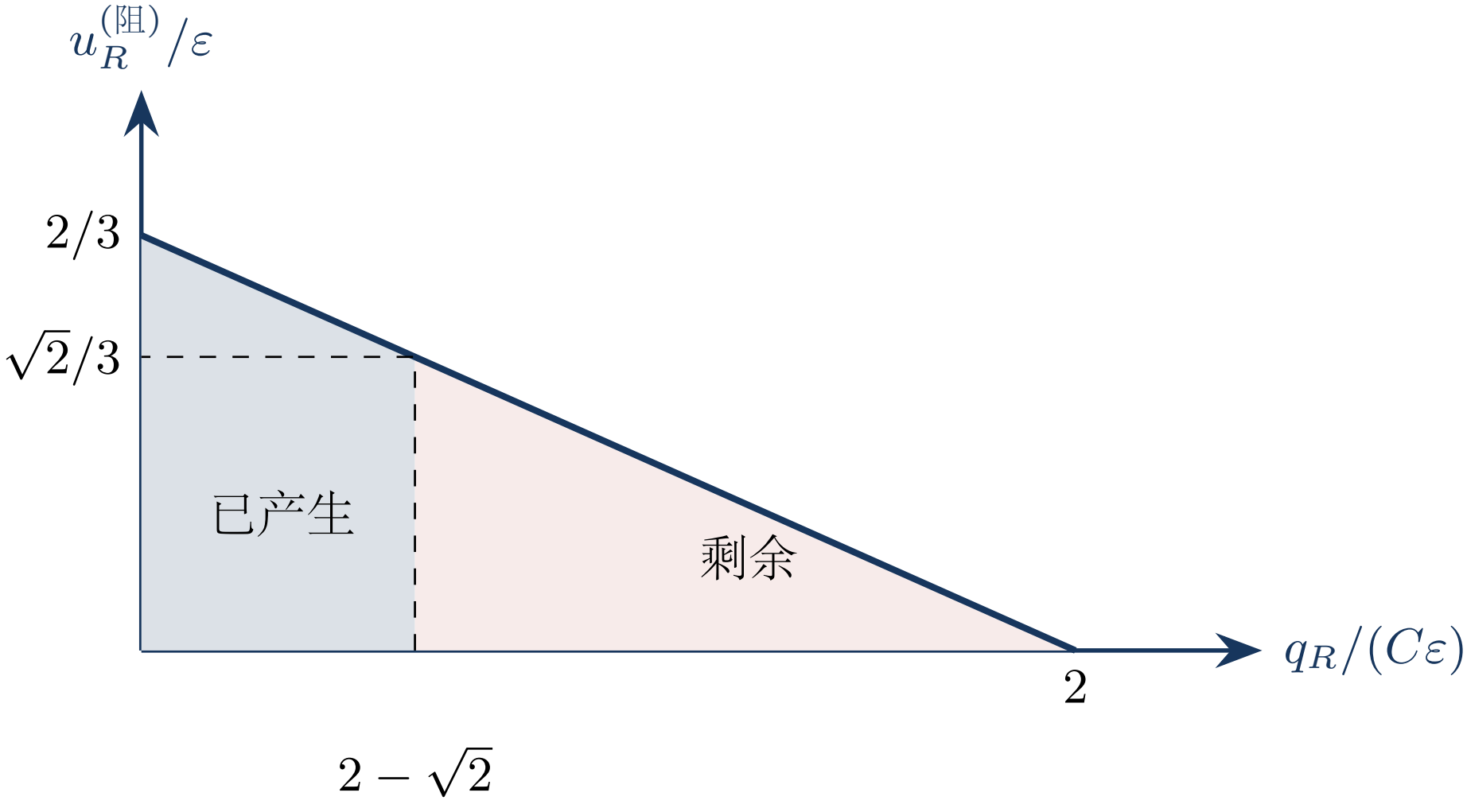

两块面积各占总三角形一半

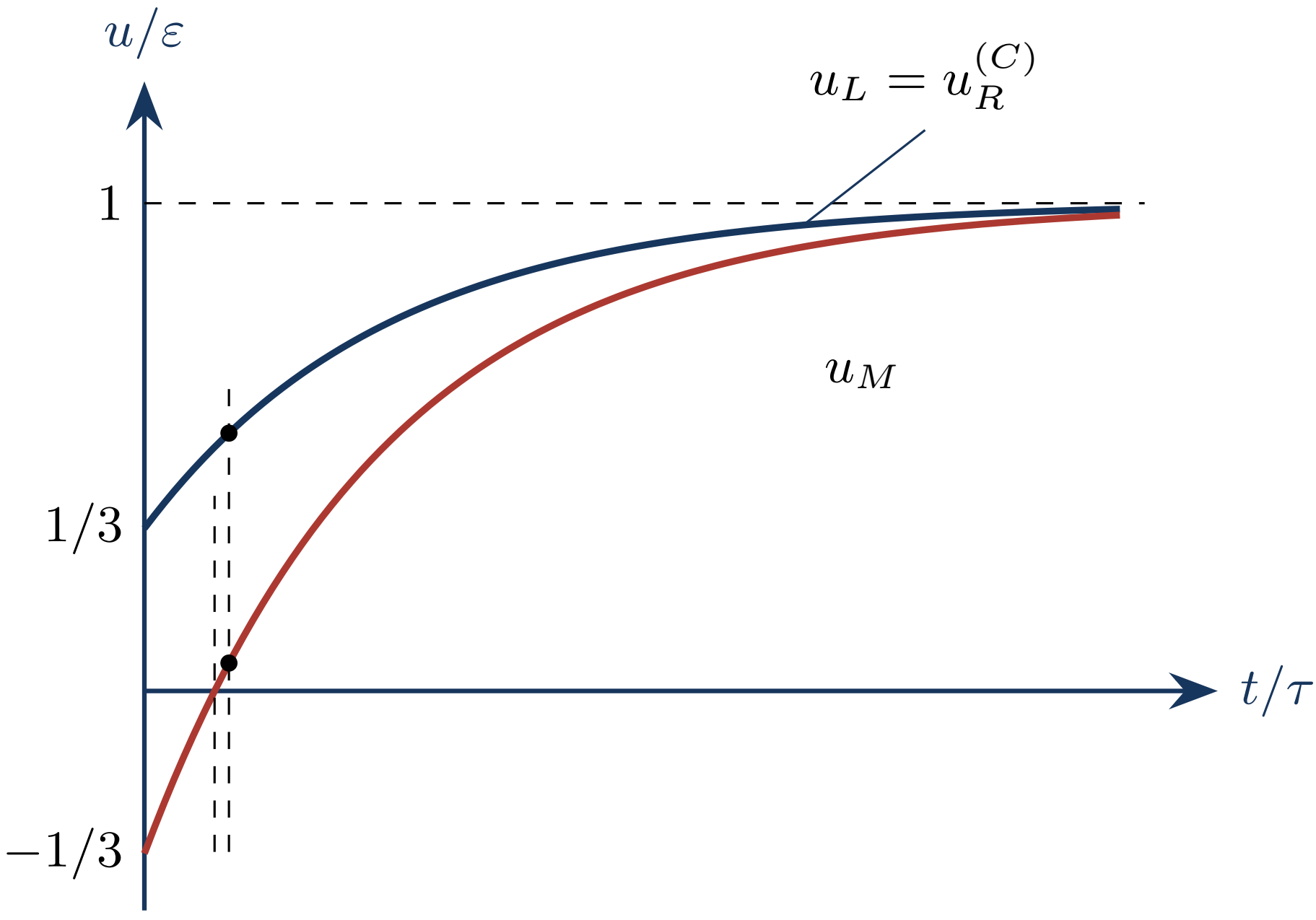

反向：$t/\tau = \ln(4/3)$；半热量：$t/\tau = \frac{1}{2}\ln 2$