上升翻转前

$V_i = 6,\ V_{O2} = 0$

均增 12

上升翻转后

$V_i = 18,\ V_{O2} = 12$

下降翻转前

$V_i = 6,\ V_{O2} = 12$

均减 12

下降翻转后

$V_i = -6,\ V_{O2} = 0$

电容电压 $u_C = V_i - V_{O2}$ 连续