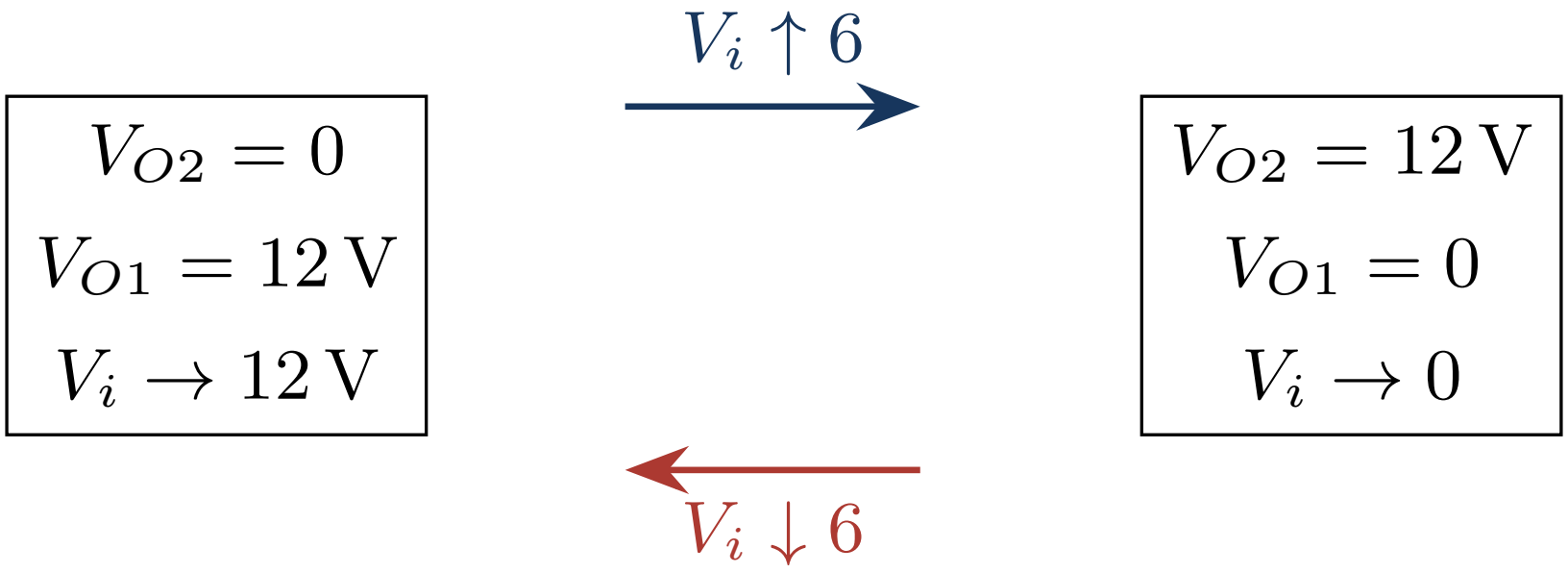
$V_i \uparrow 6$
$V_{O2} = 0$
$V_{O1} = 12\,\mathrm{V}$
$V_i \to 12\,\mathrm{V}$
$V_{O2} = 12\,\mathrm{V}$
$V_{O1} = 0$
$V_i \to 0$
$V_i \downarrow 6$

两个输出始终互补