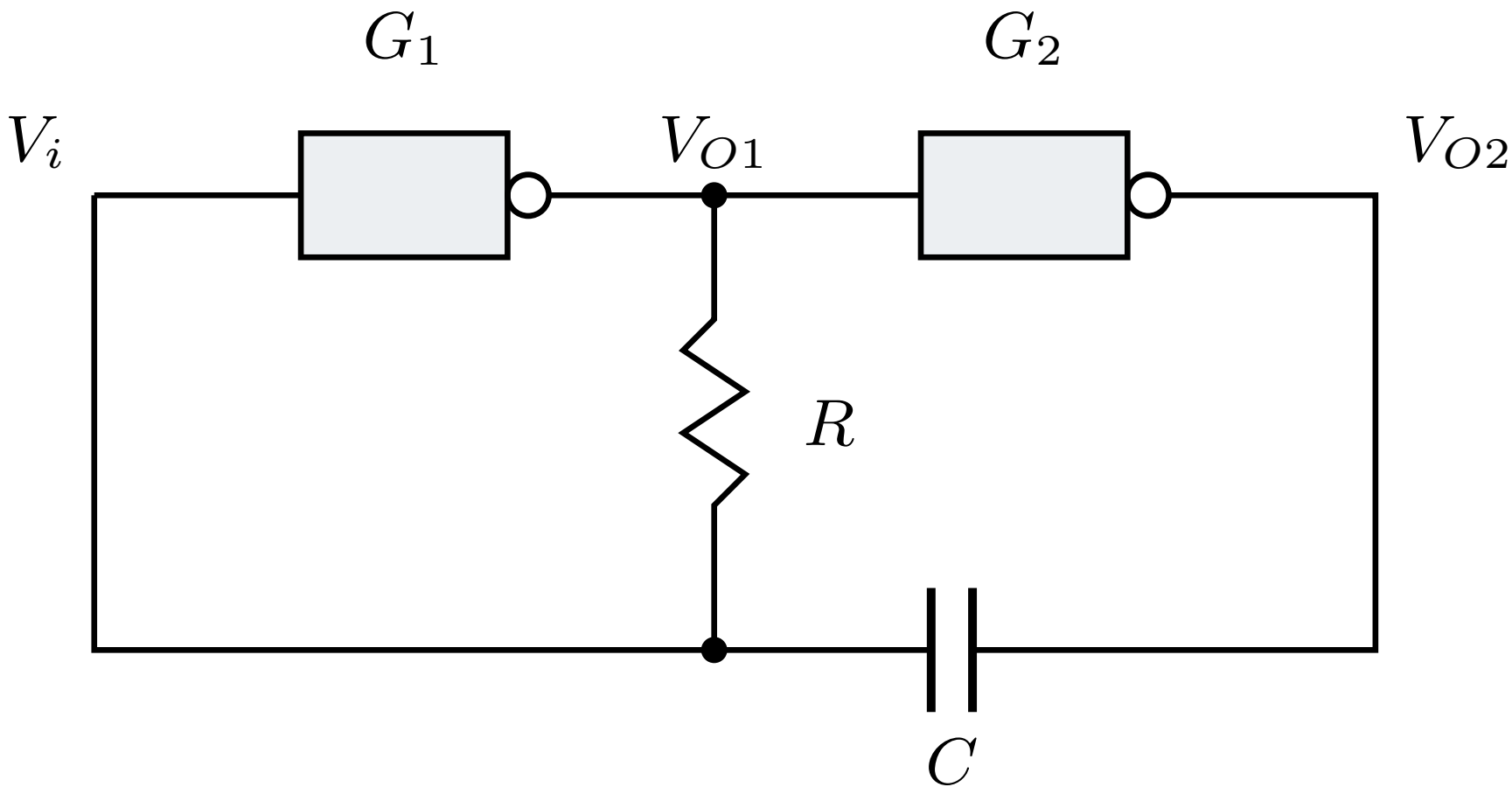
G_1
G_2
V_i
V_{O1}
V_{O2}
R
C

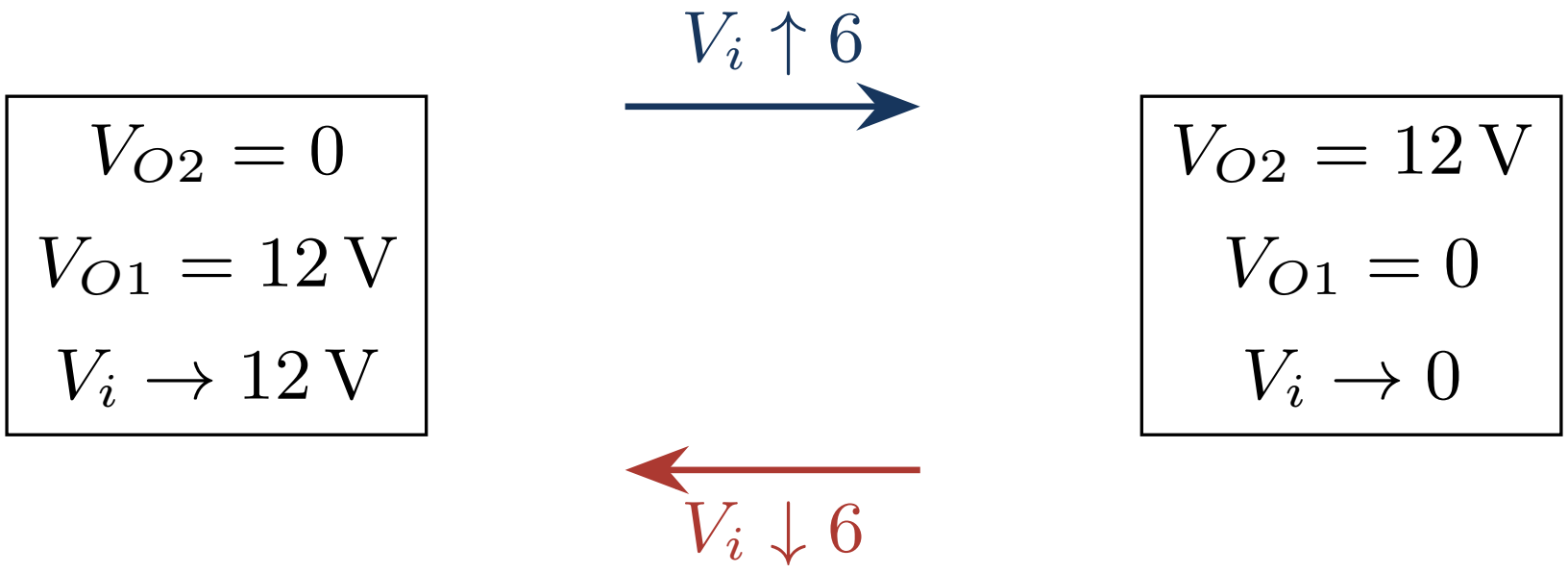
$V_i \uparrow 6$
$V_{O2} = 0$
$V_{O1} = 12\,\mathrm{V}$
$V_i \to 12\,\mathrm{V}$
$V_{O2} = 12\,\mathrm{V}$
$V_{O1} = 0$
$V_i \to 0$
$V_i \downarrow 6$

两个输出始终互补

上升翻转前

$V_i = 6,\ V_{O2} = 0$

均增 12

上升翻转后

$V_i = 18,\ V_{O2} = 12$

下降翻转前

$V_i = 6,\ V_{O2} = 12$

均减 12

下降翻转后

$V_i = -6,\ V_{O2} = 0$

电容电压 $u_C = V_i - V_{O2}$ 连续

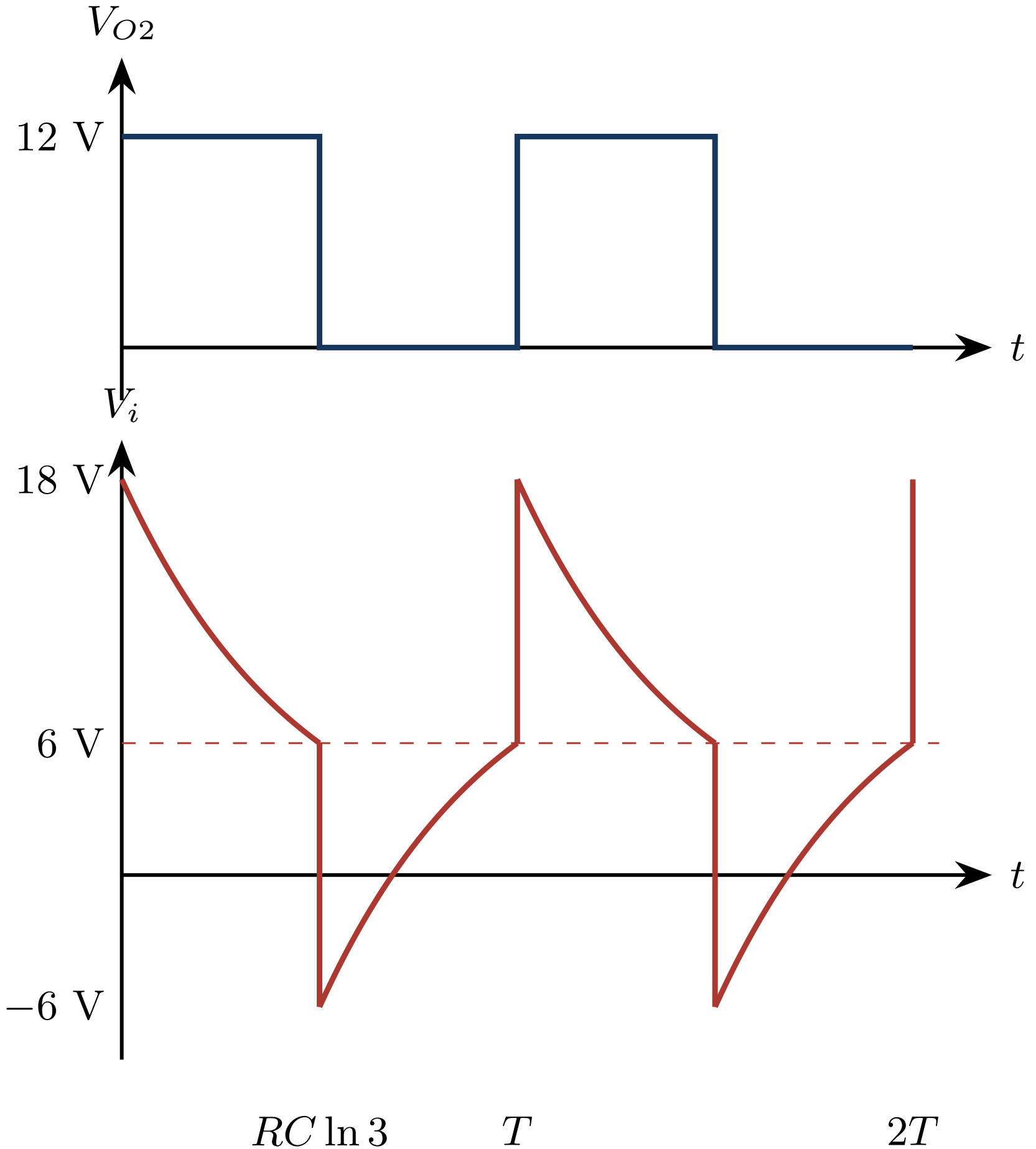
V_{O2}
12 V
t
V_i
18 V
6 V
−6 V
t
$RC \ln 3$
T
$2T$
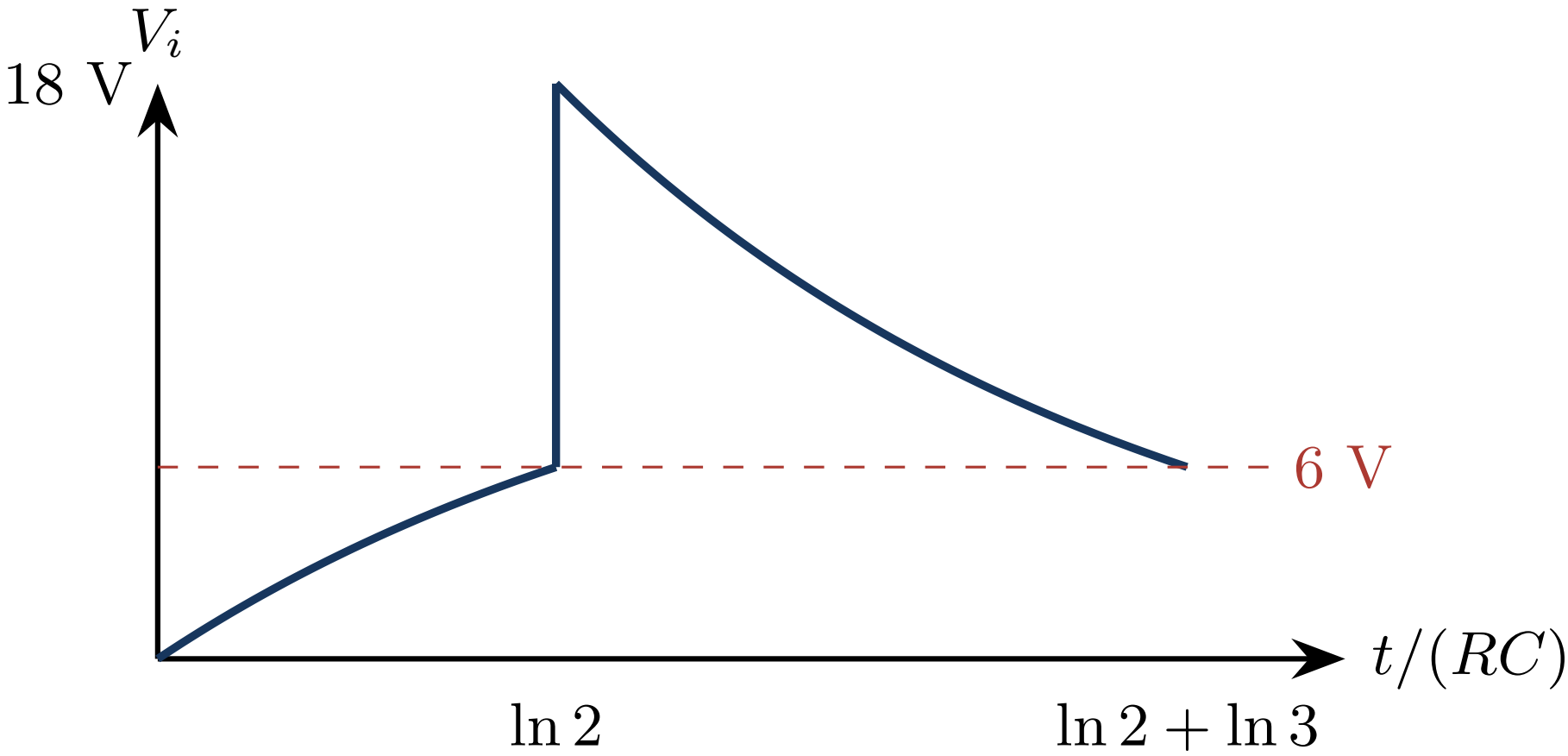
无初始电荷且选择第二输出为 0