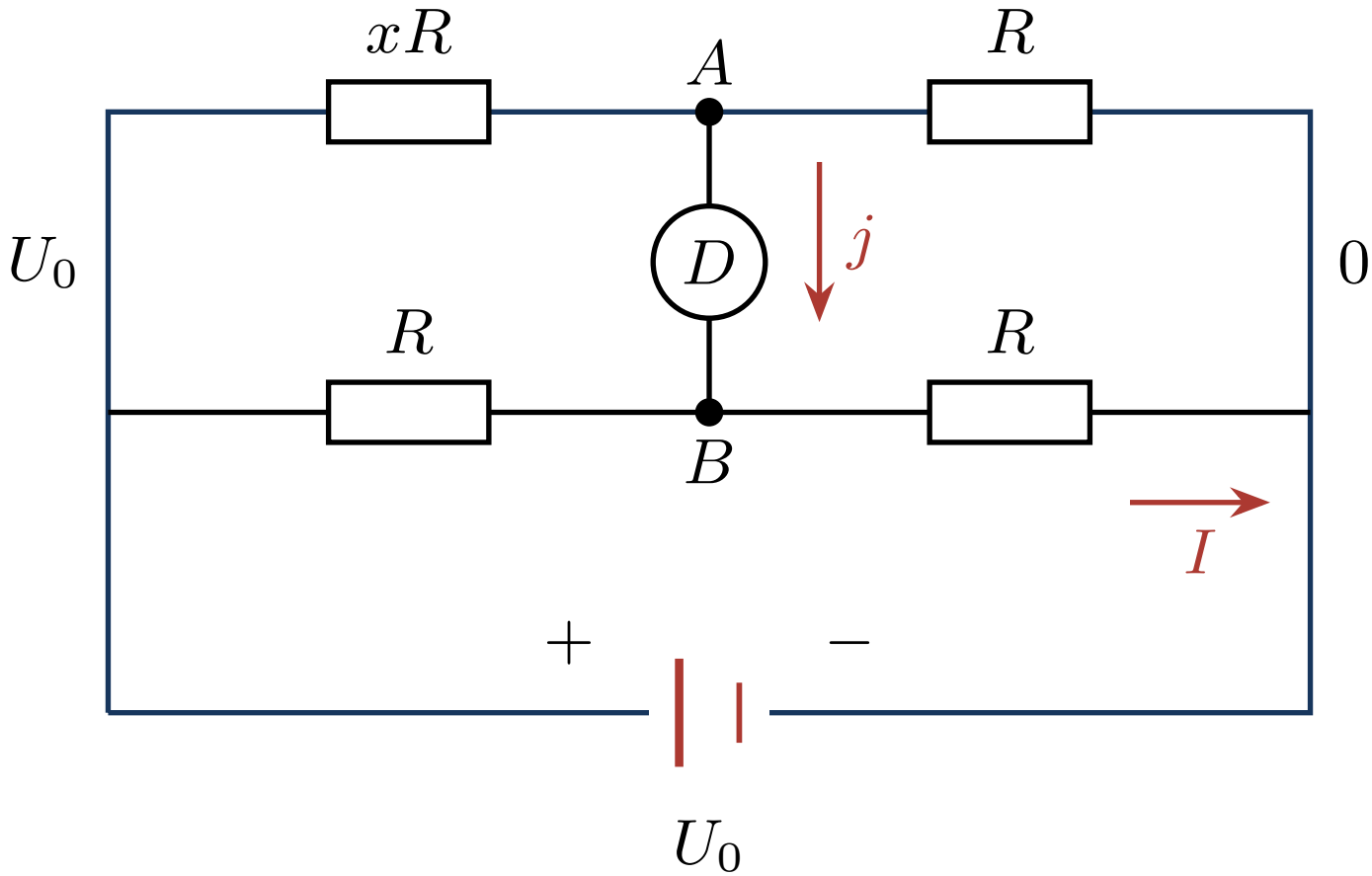


$$V_B = IR,\ j = 2I - U_0/R$$

$$u = V_A - V_B = U_0 - RI(3x+1)/(1+x)$$