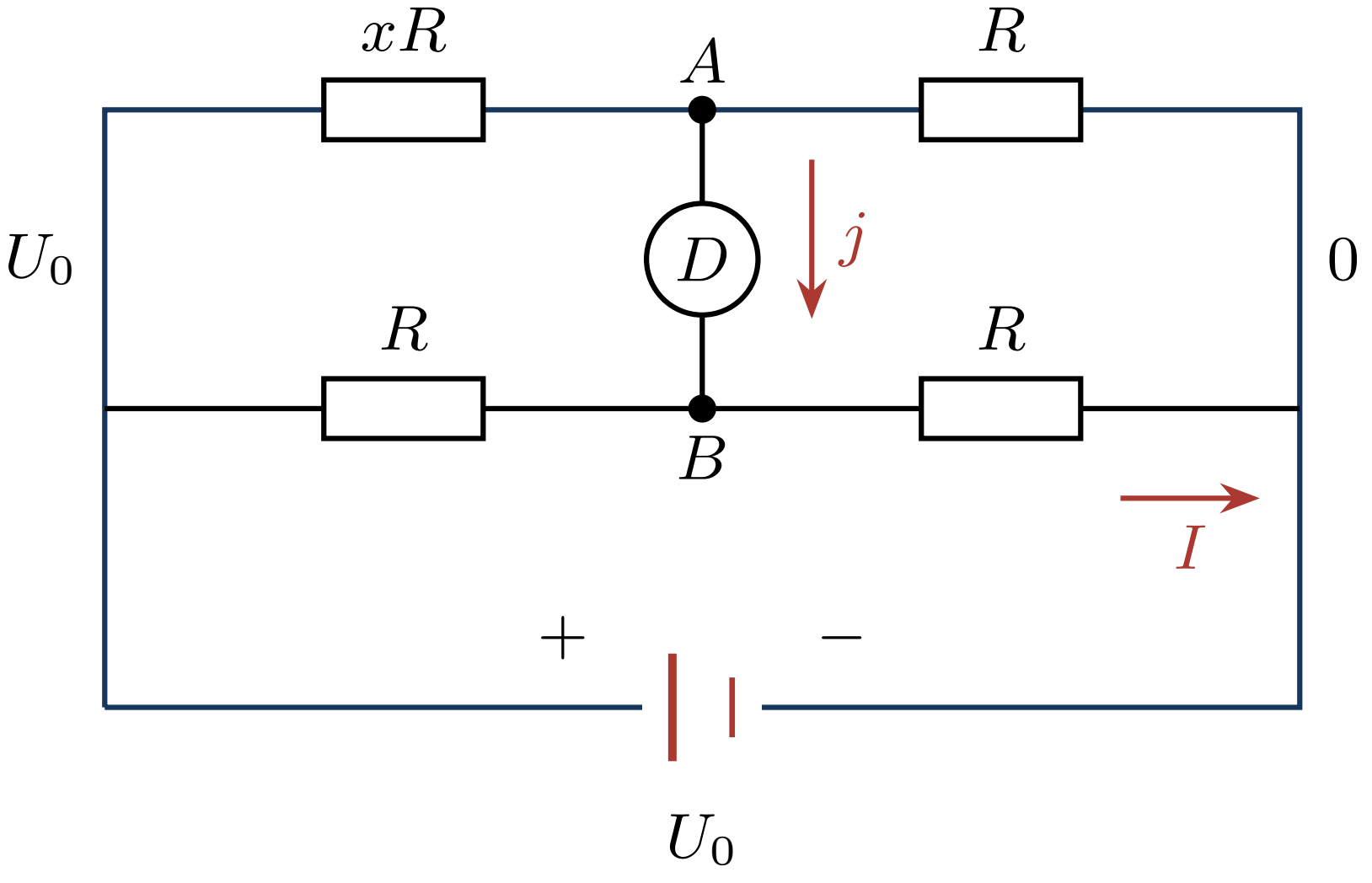
xR
A
R
U_0
D
j
0
R
R
B
I
+
−
U_0

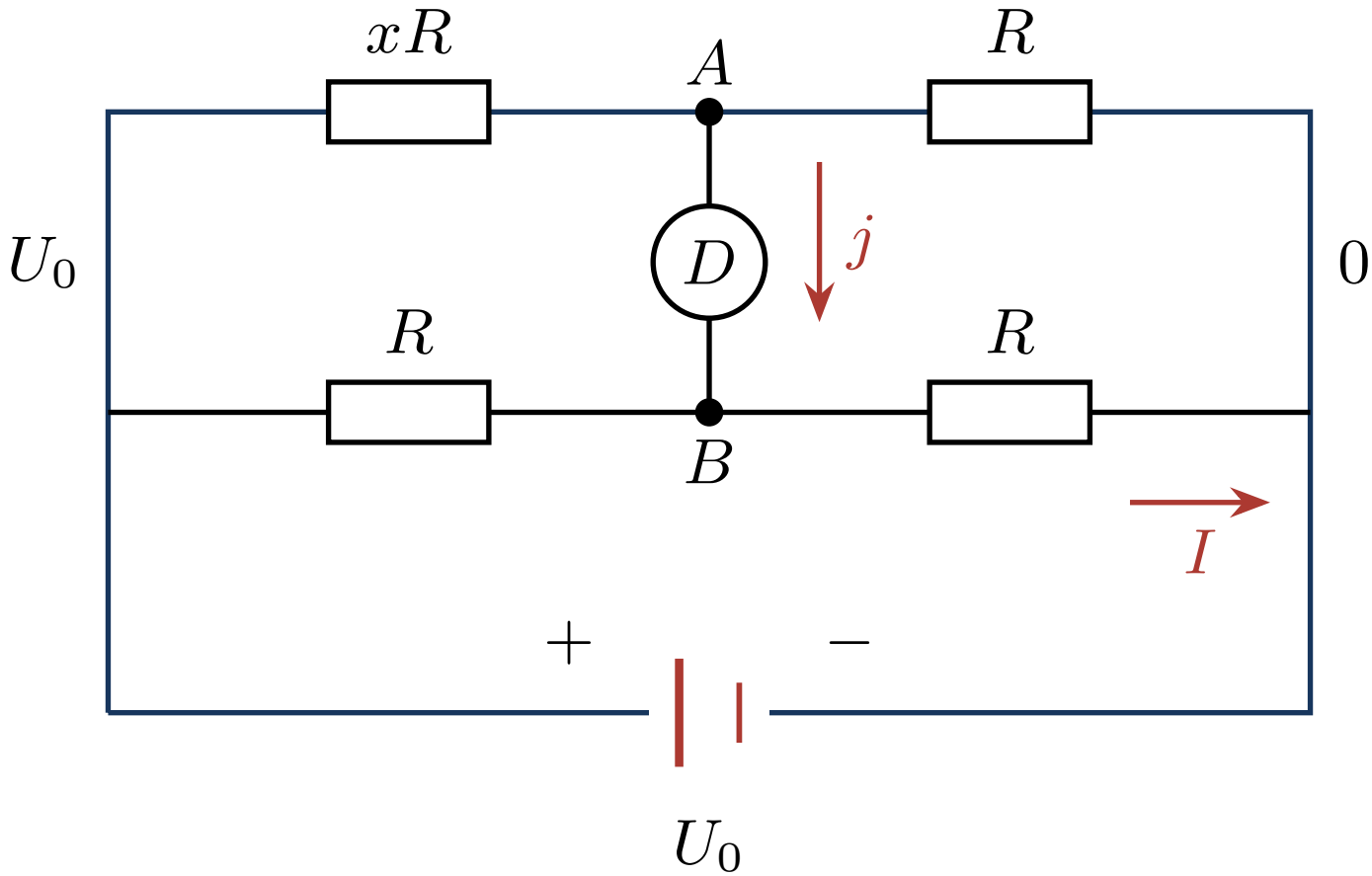

$$V_B = IR,\ j = 2I - U_0/R$$

$$u = V_A - V_B = U_0 - RI(3x+1)/(1+x)$$

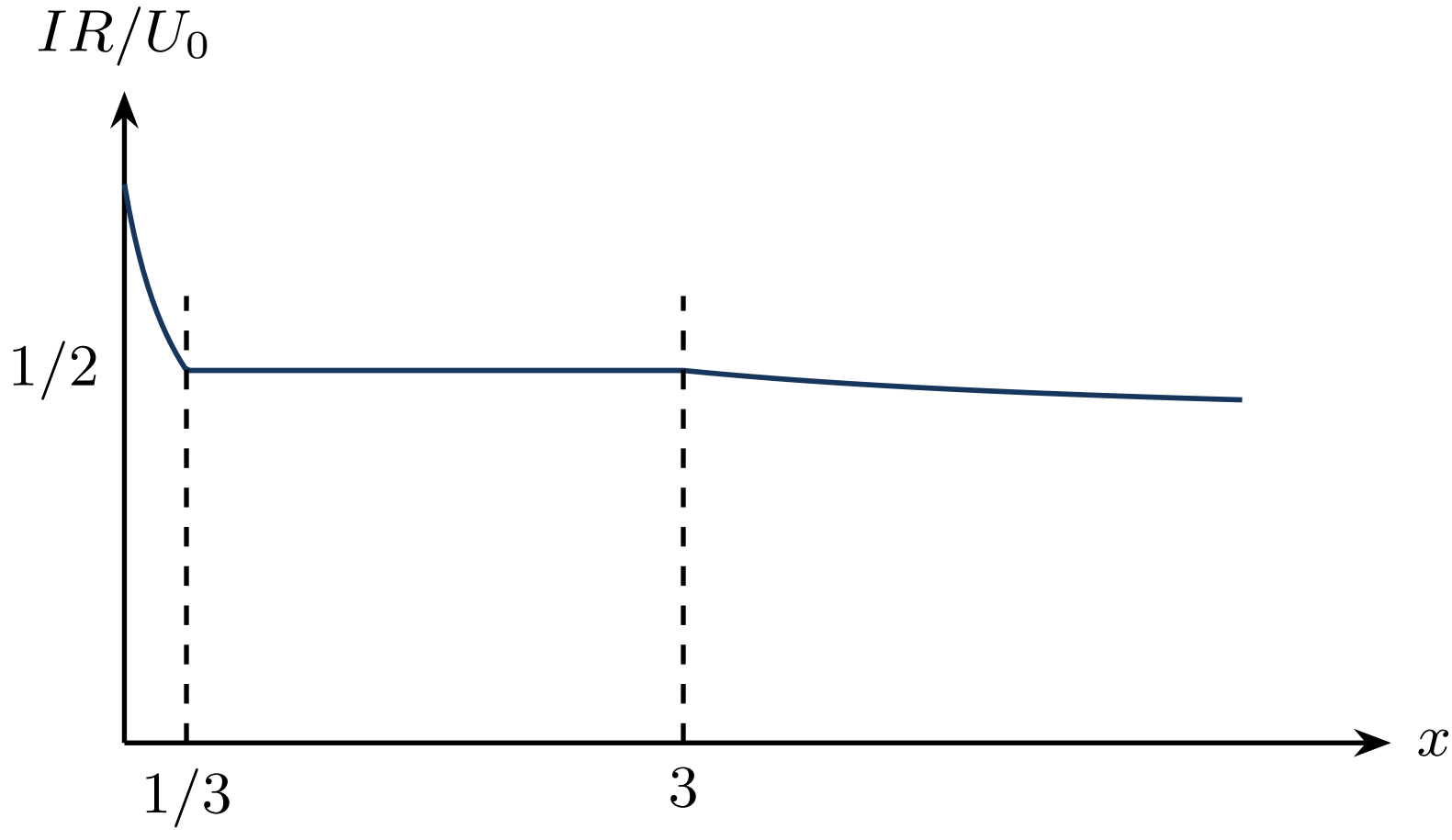

平台从 $x = 1/3$ 到 3；$x = 1$ 在平台内部

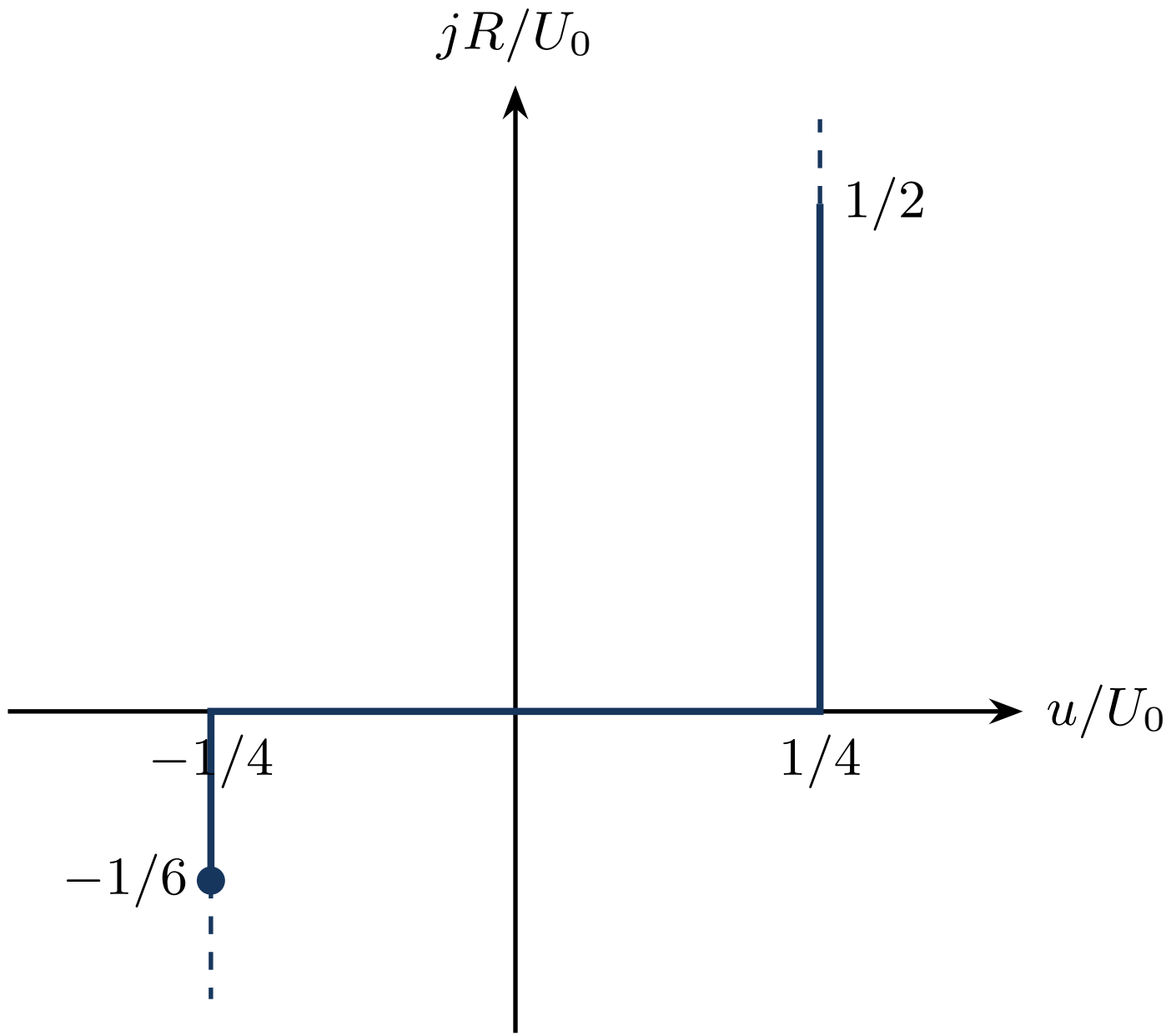

实线：本次扫描覆盖；空心点：仅趋近的极限

虚线：可选的理想钳位延长

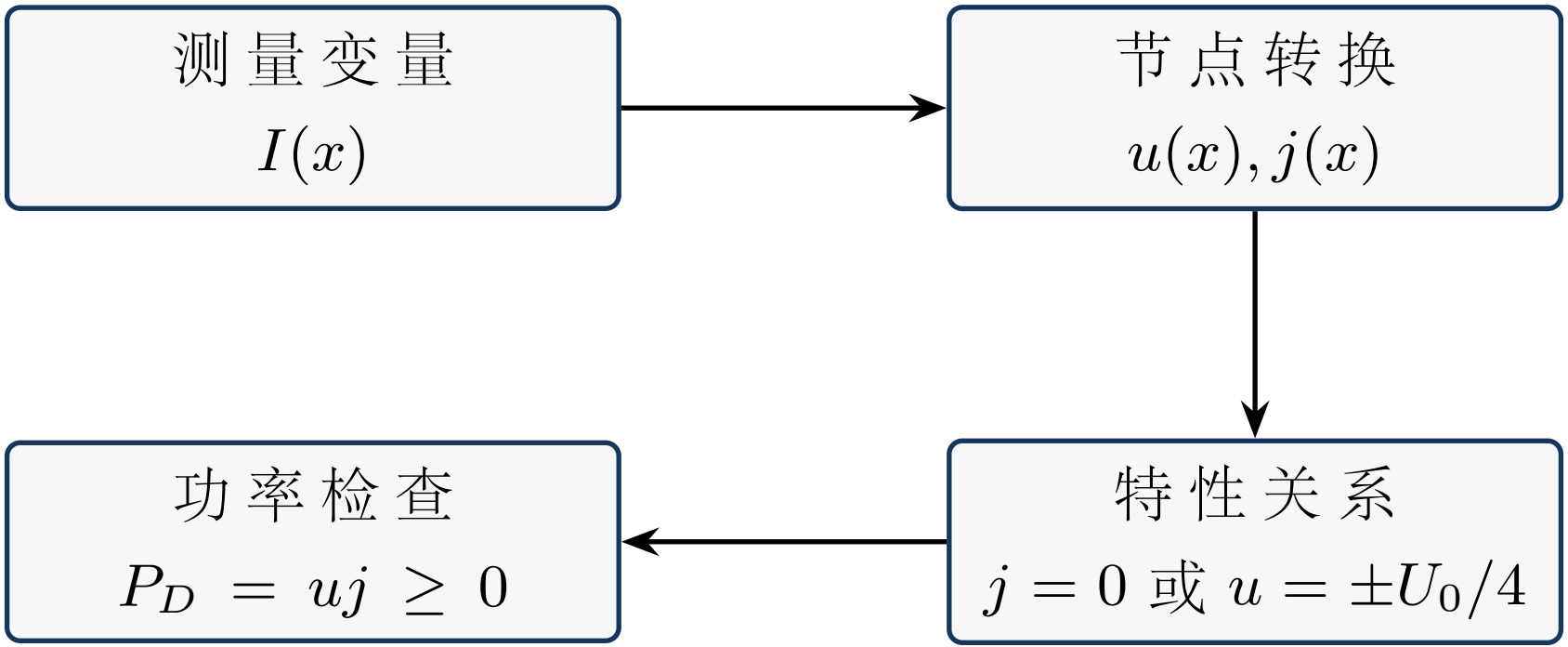

器件电流不是题给的下右支路电流；电压须取两节点之差