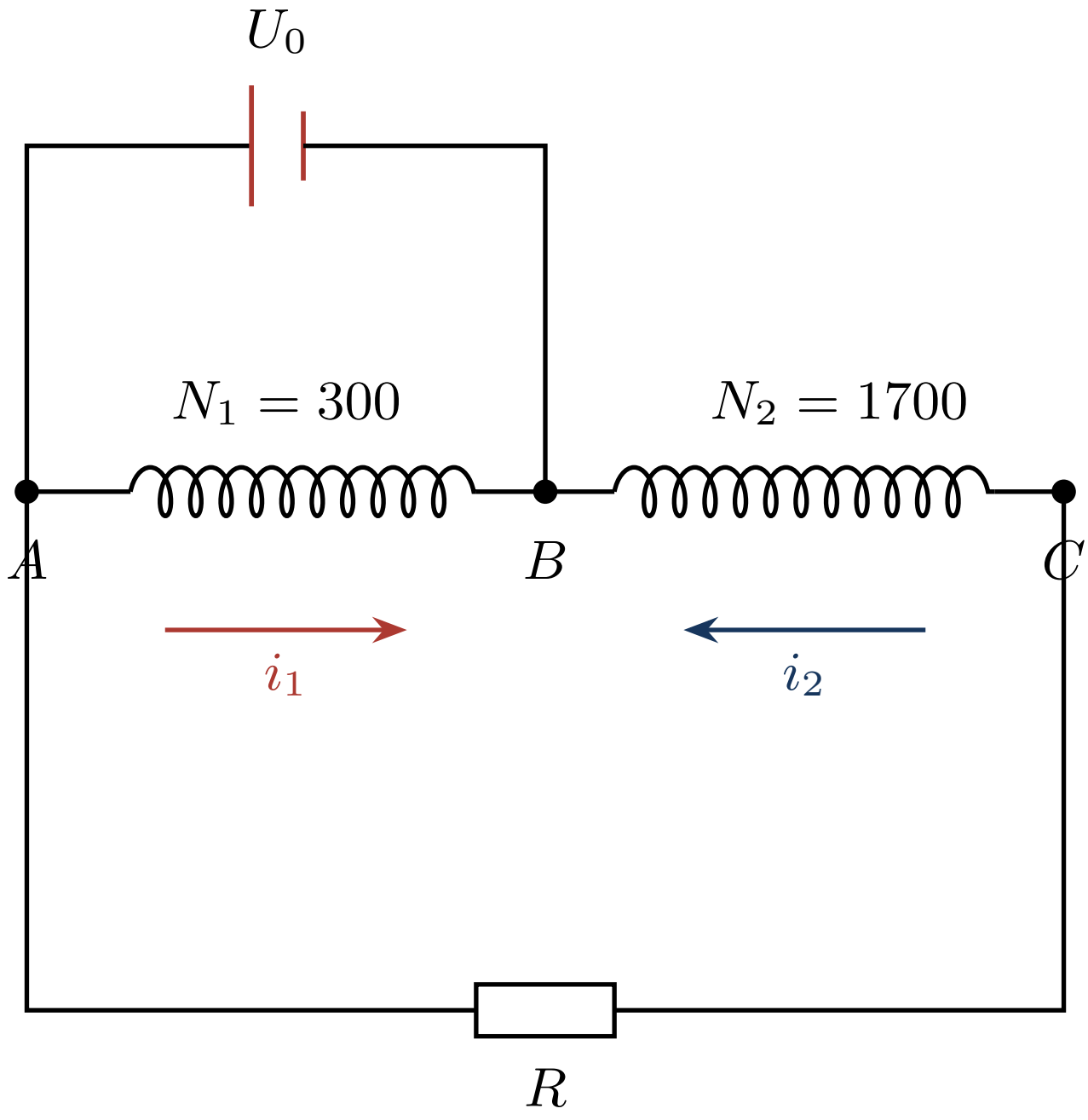

两段共享同一磁通；电阻跨全绕组两端

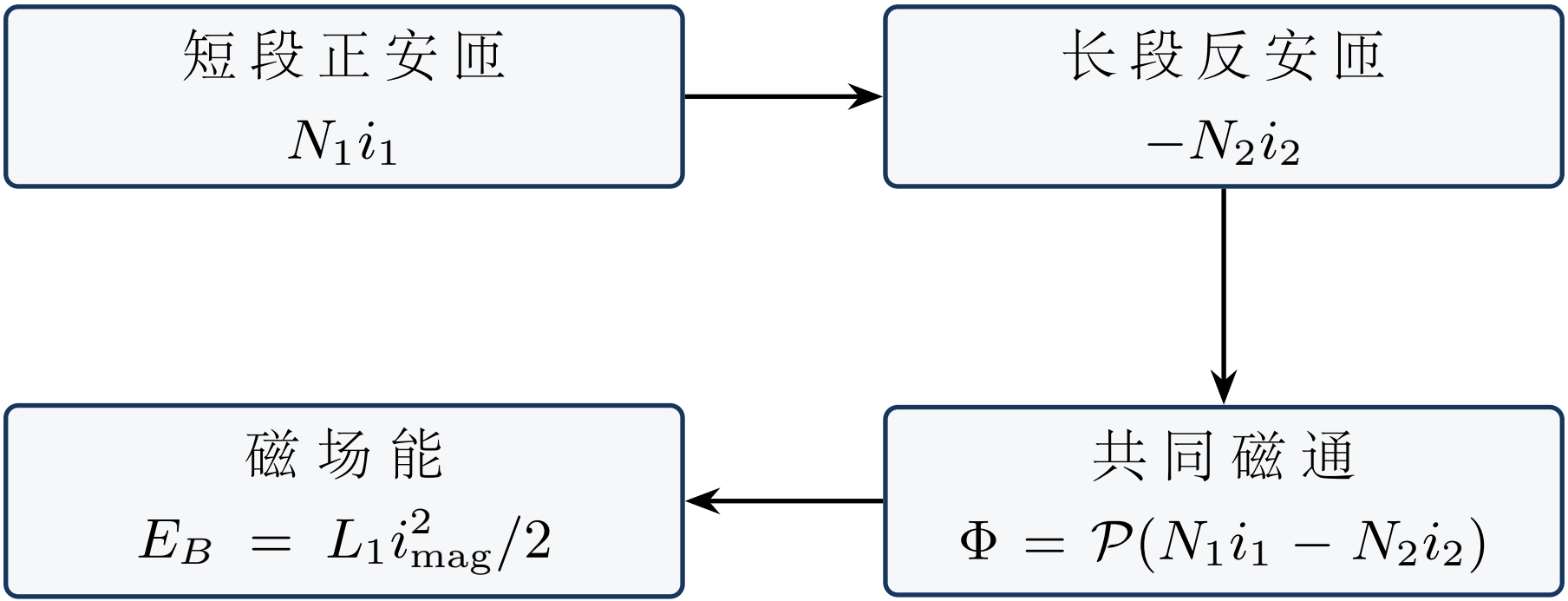

$i_1 = i_{\mathrm{mag}} + (N_2/N_1) i_2$；负载反映项不改变净安匝数

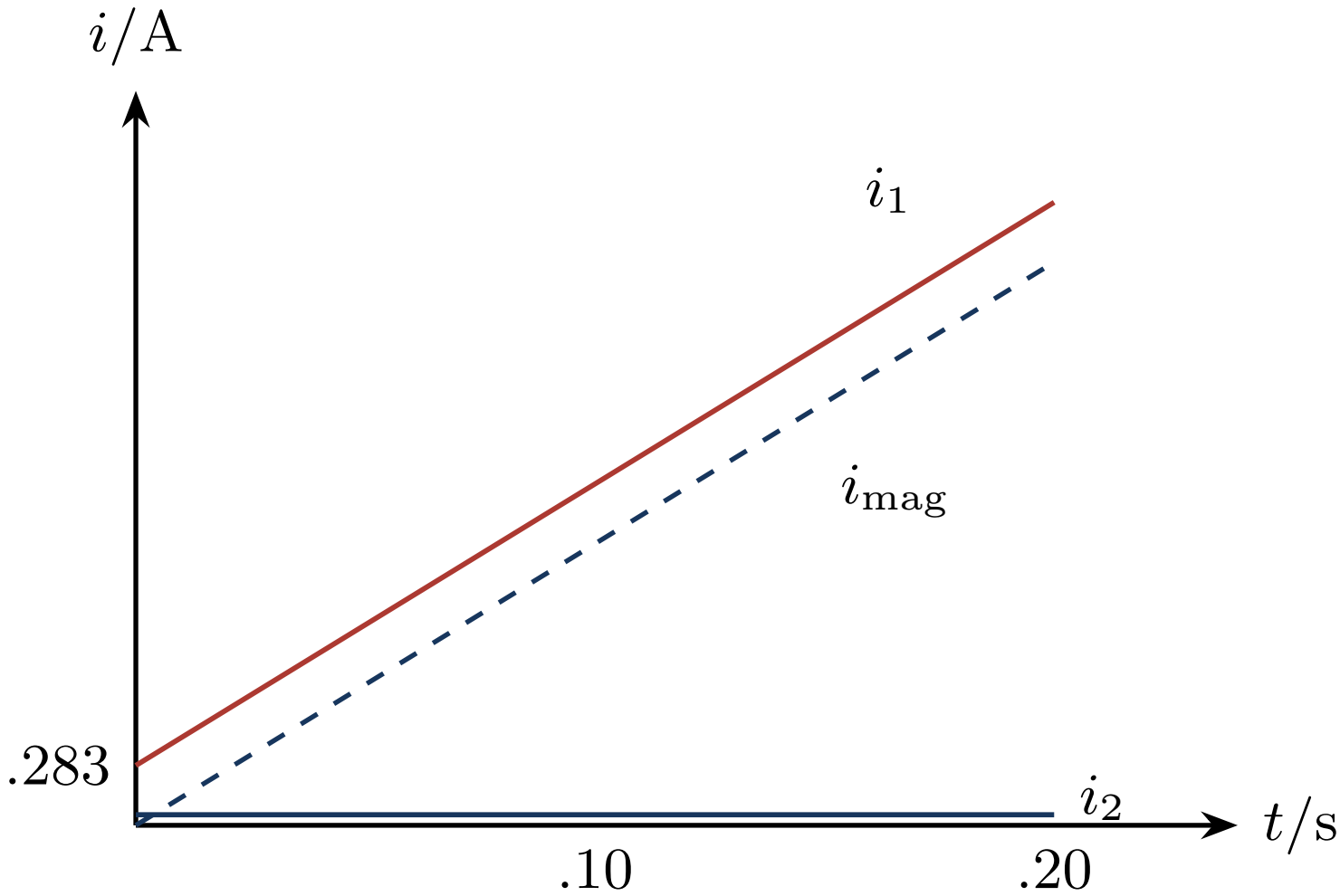

理想接通后：长段恒定，短段含负载反映初值

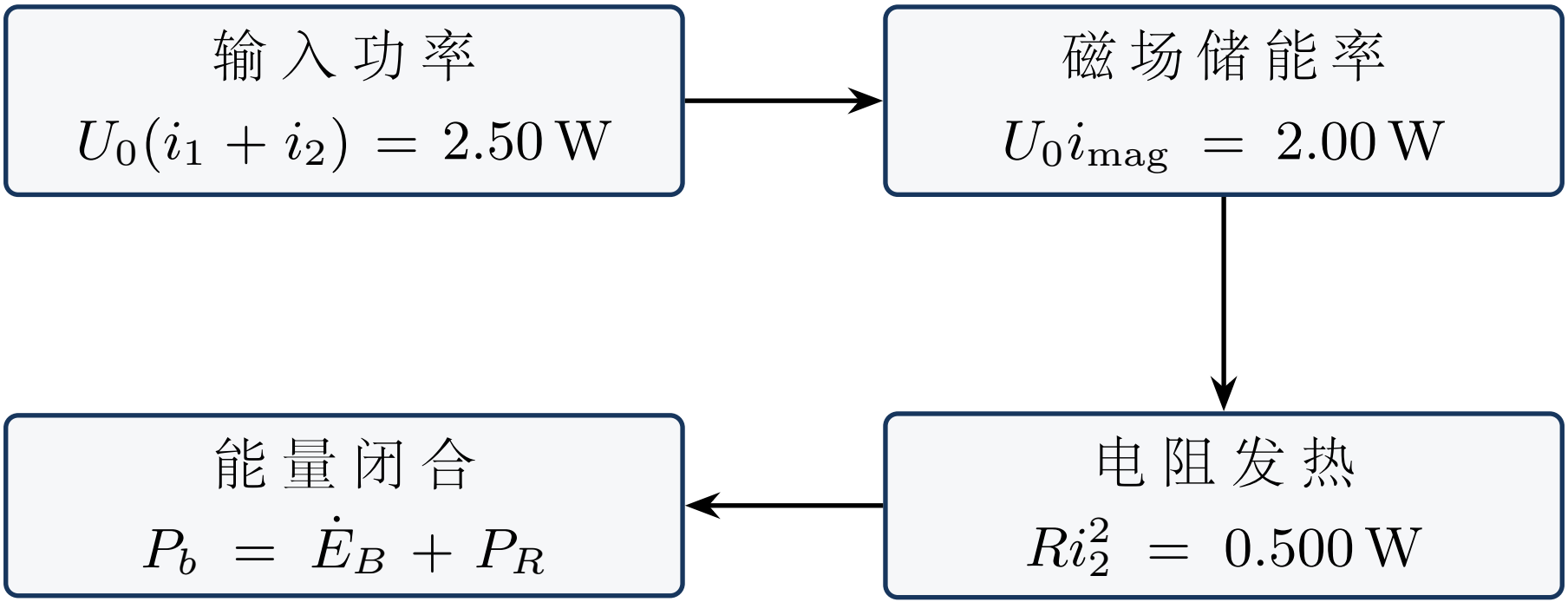

数值对应 $t = 0.100\,\mathrm{s}$；电池电流是两个支路电流之和

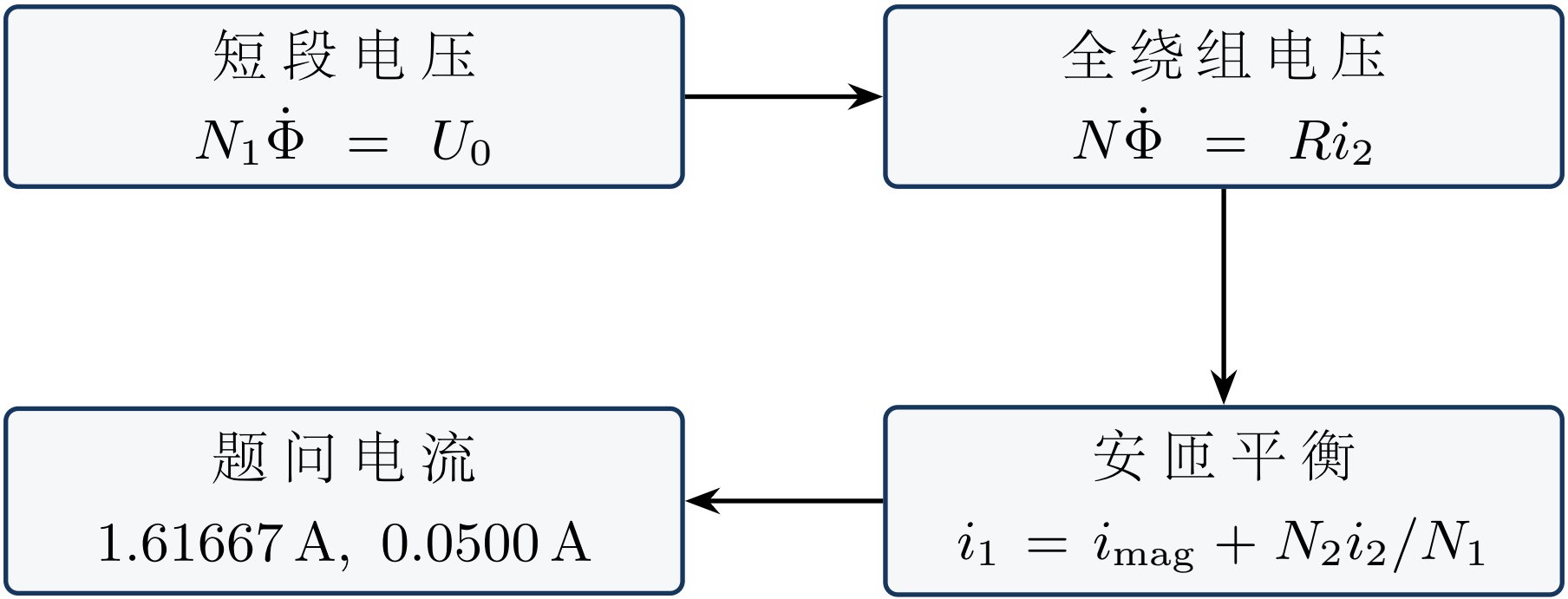

完全耦合初值满足净安匝数连续，逐支路电流不必连续