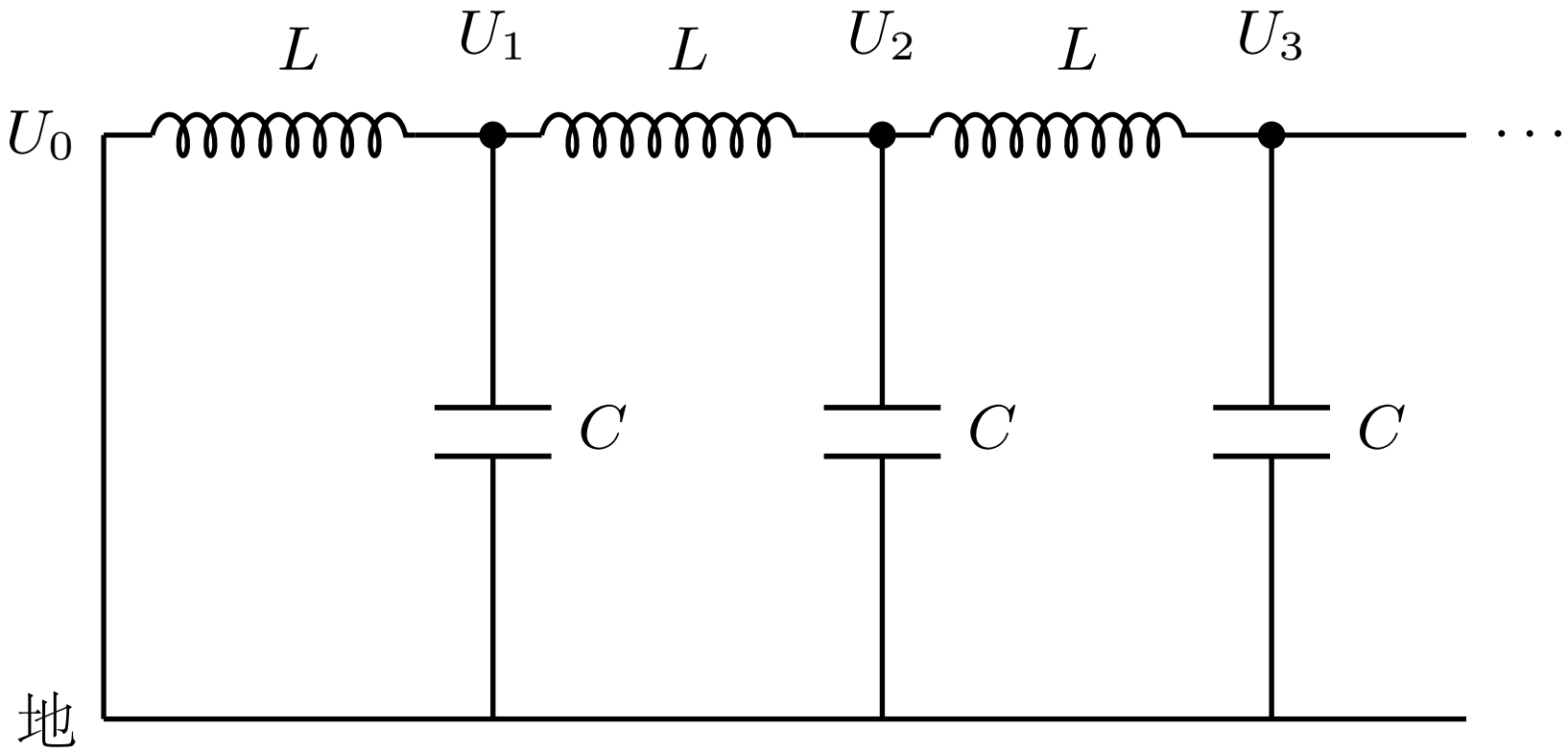

源端记节点 0；节点 n 右边仍是一整节输入阻抗 Z