同向分量：Ω

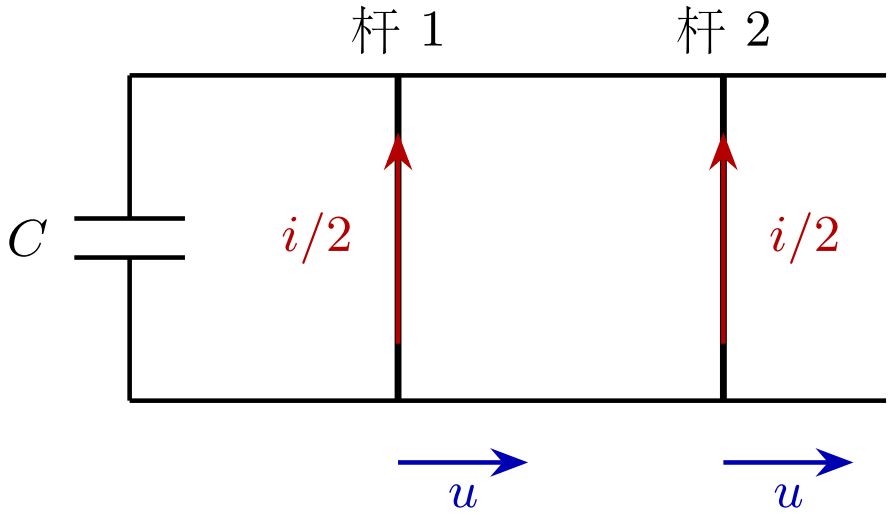

$$v_1 = v_2 = u, \quad I_1 + I_2 = i$$

反向分量：ω_0

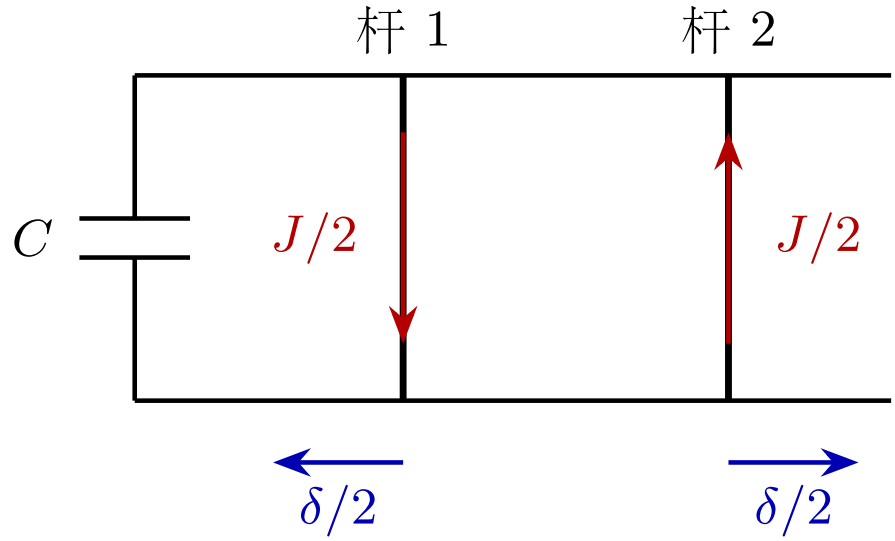

$$v_1 = -\delta/2, \quad v_2 = \delta/2$$

$$I_1 = -J/2, \quad I_2 = J/2$$