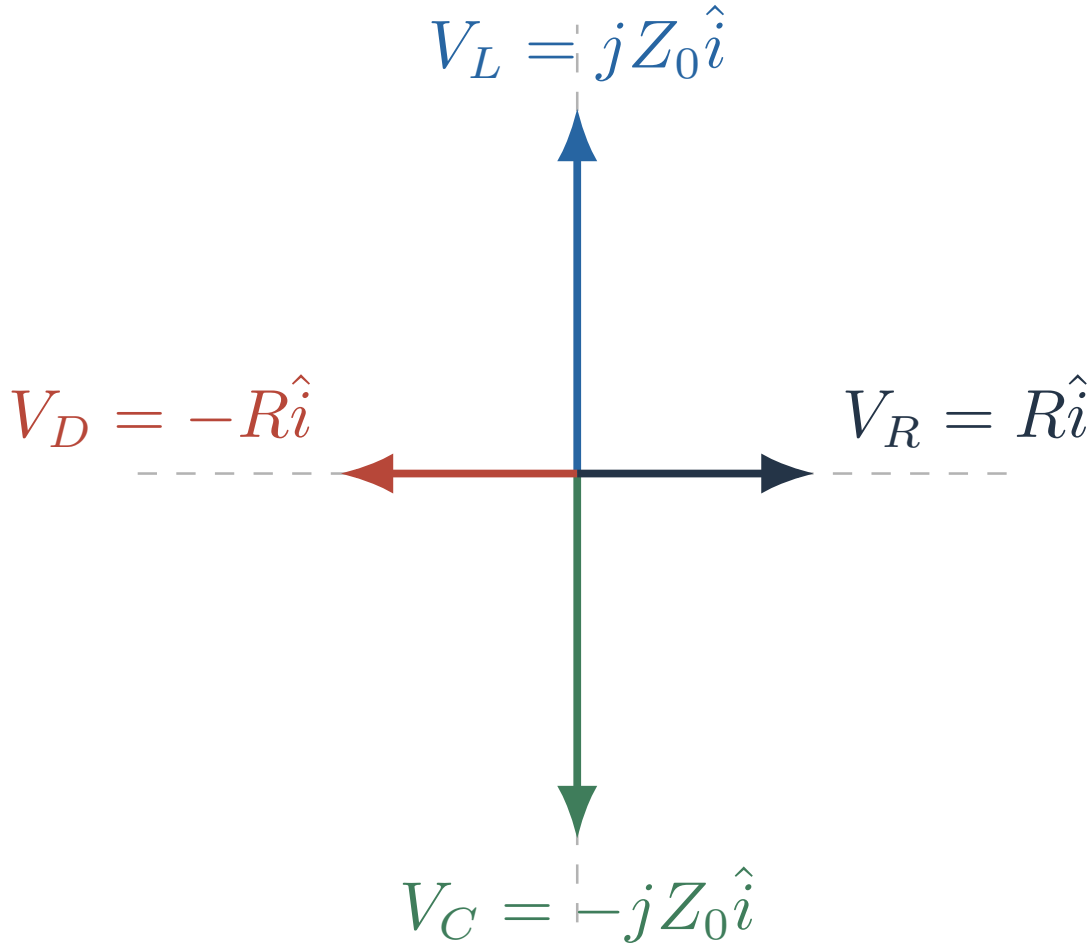

$r = R, \quad \omega = \omega_0$

$V_L + V_C = 0$

$V_R + V_D = 0$

整个 LC 端电压为零

按各元件电流的被动电压约定；$\hat{i}$ 取相位参考