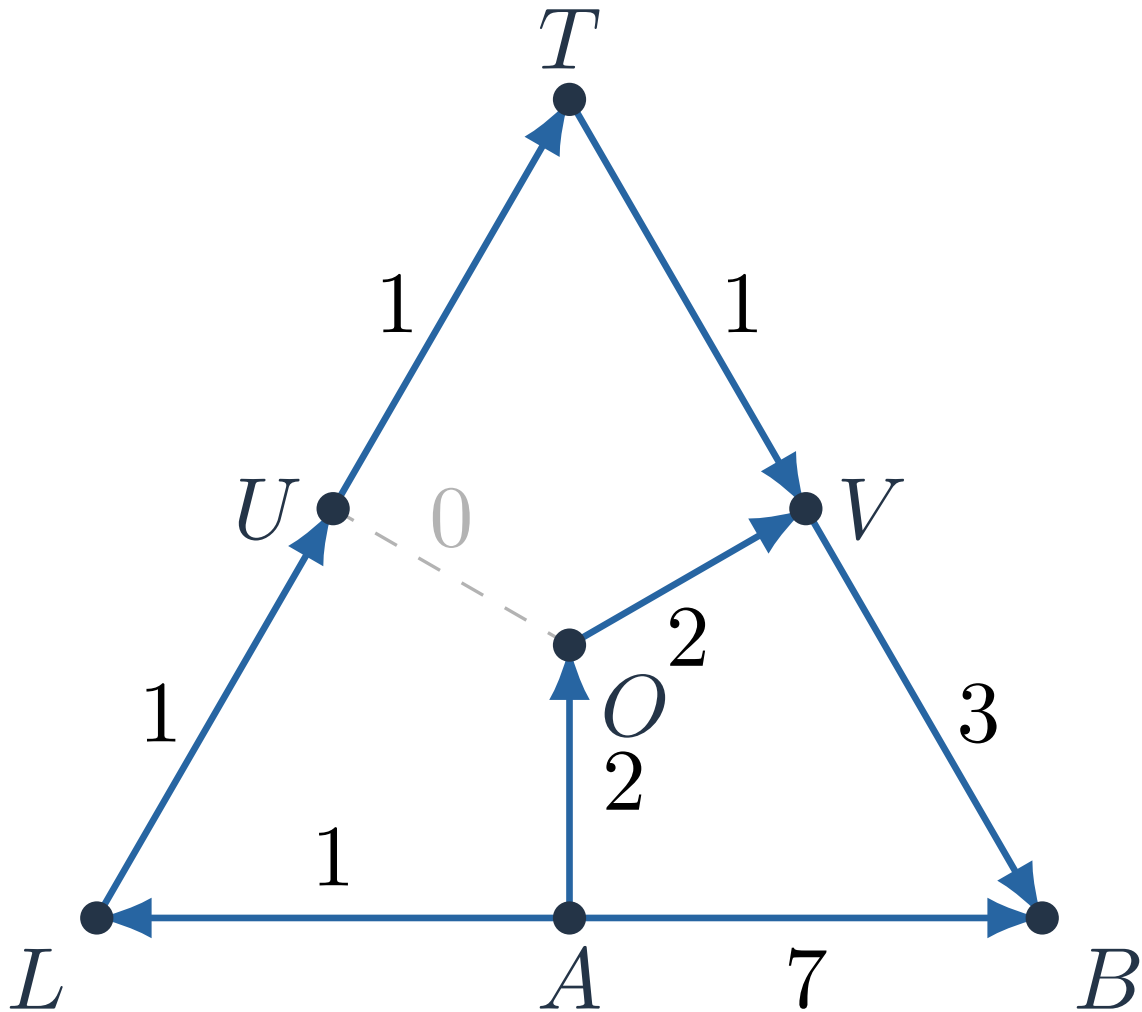

箭头标数乘以 $U_0/(7r)$ 即为支路电流