中轴节点：$\phi = U_0/2$

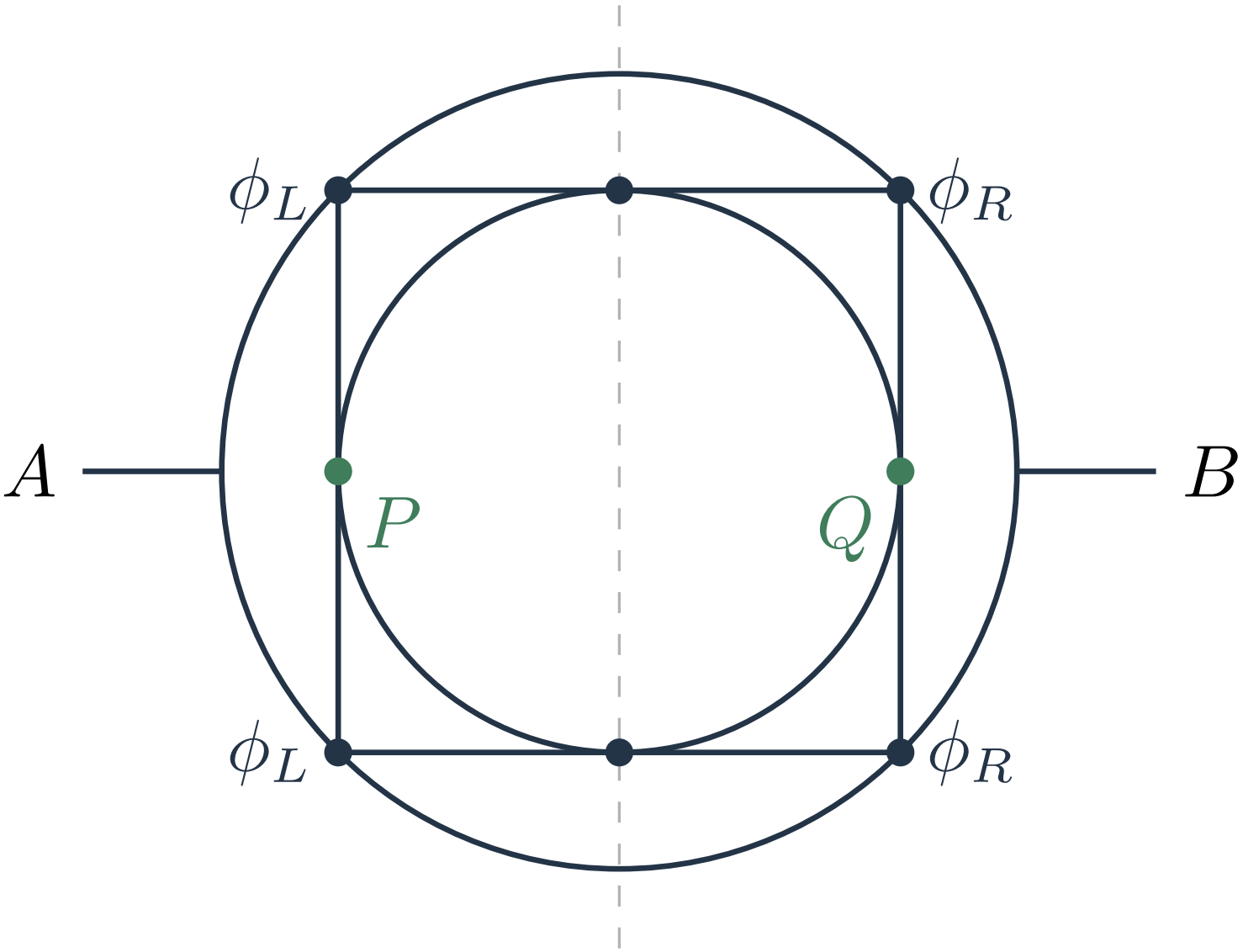

$\phi_R = U_0 - \phi_L$；上下反射保持电势