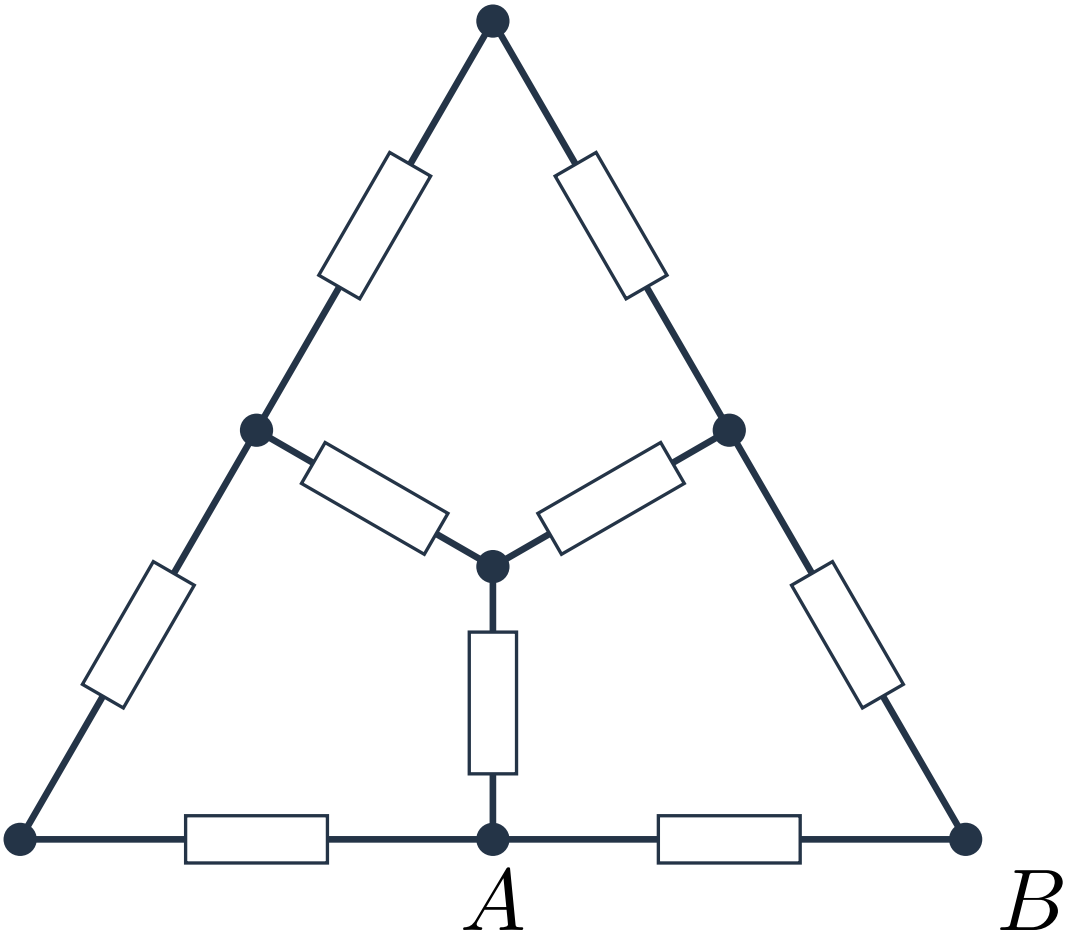

各小段电阻均为 r

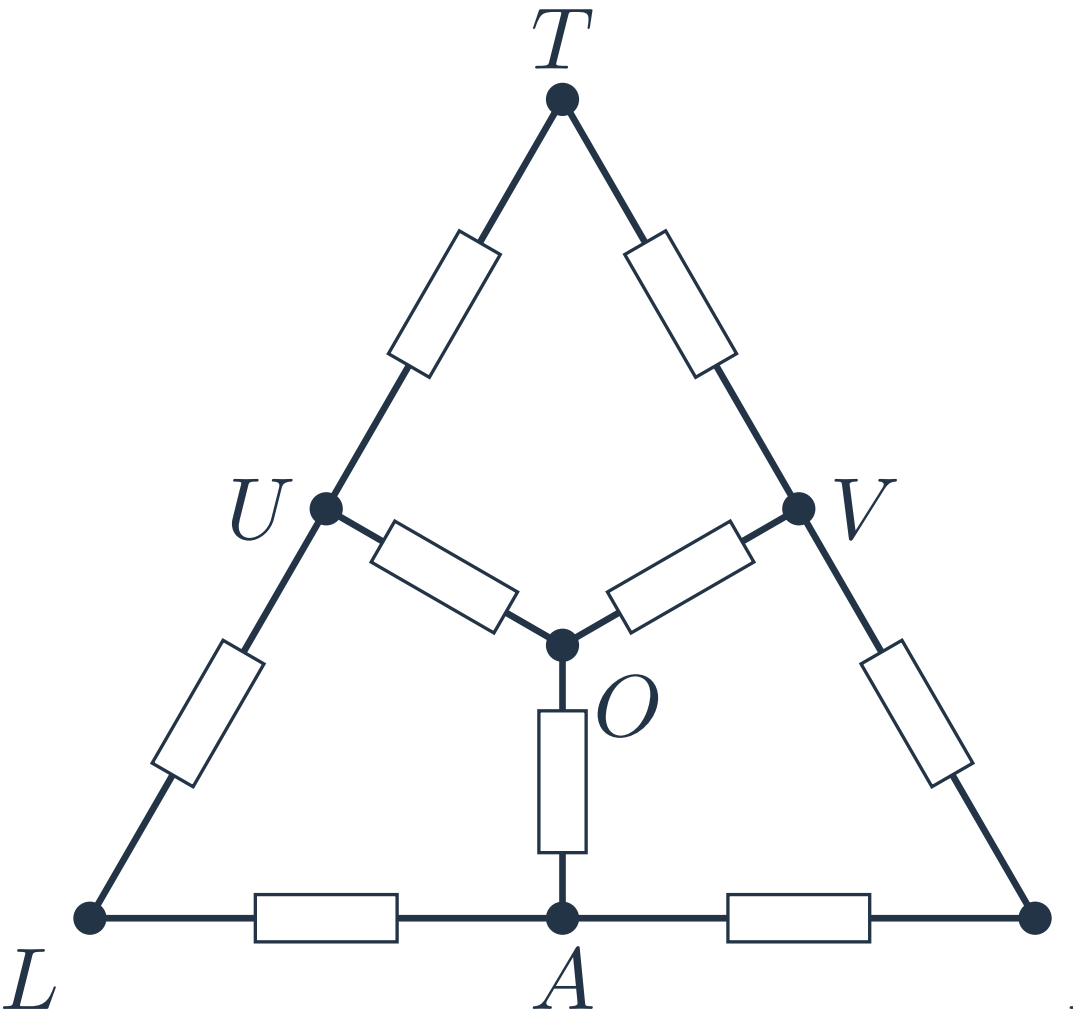

$$\phi_A = U_0, \quad \phi_B = 0, \quad u_i = \phi_i / U_0$$

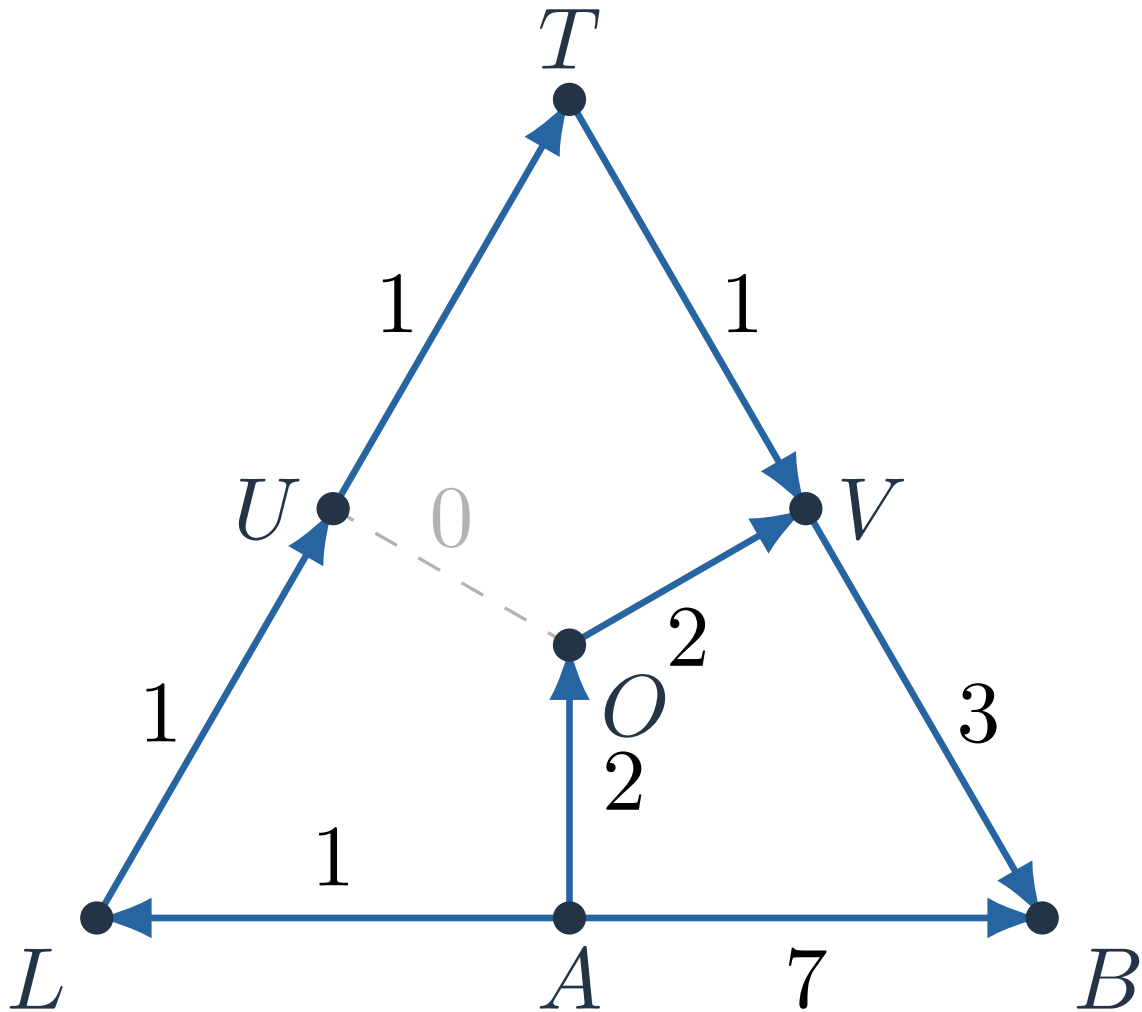

箭头标数乘以 $U_0/(7r)$ 即为支路电流
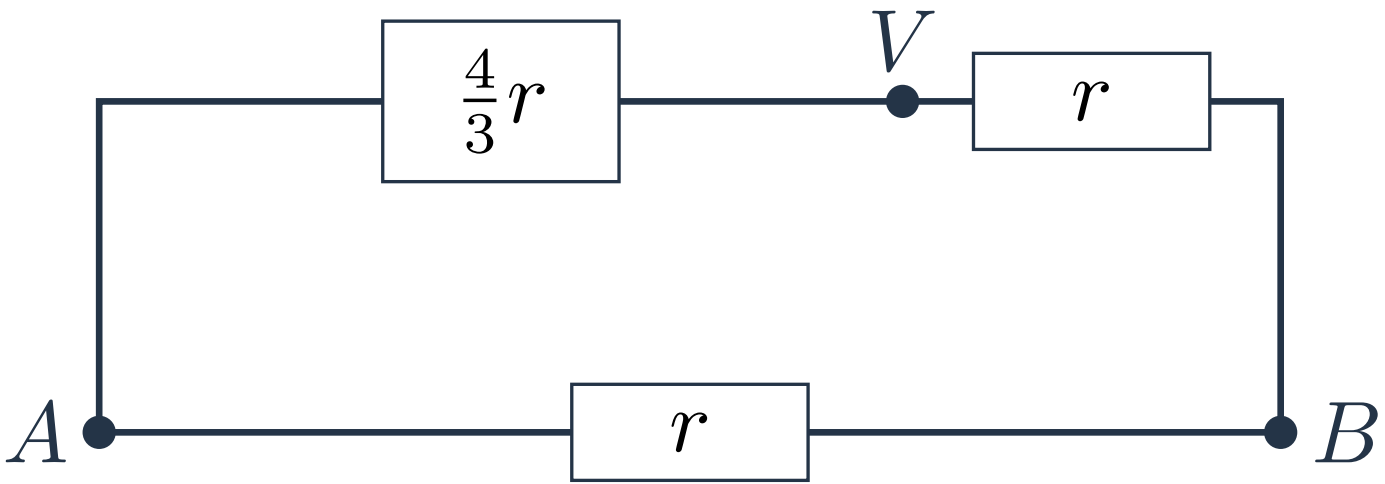
$$\frac{4}{3}r = 4r \parallel 2r$$