闭合等效

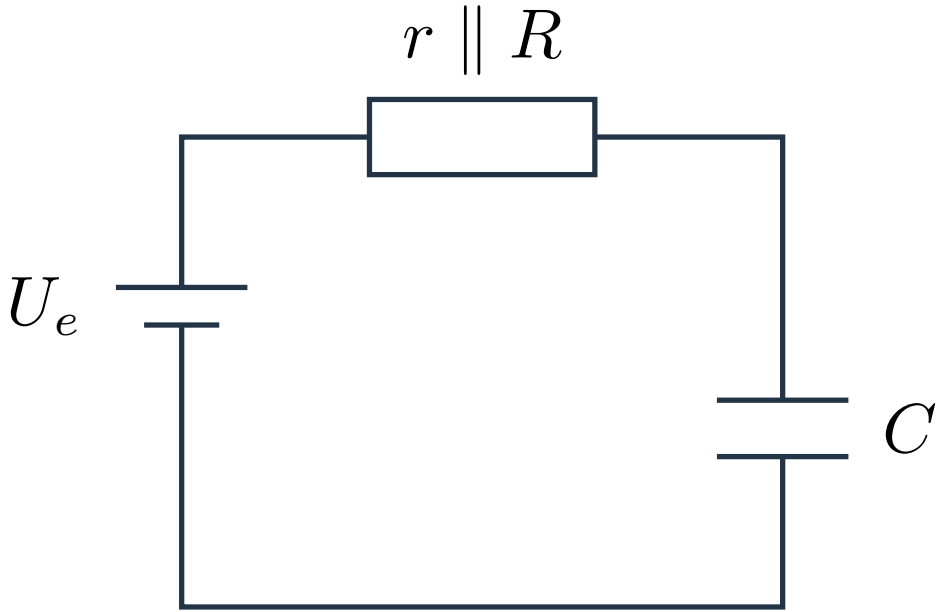

$$\tau_c = (r \parallel R)C$$

断开放电

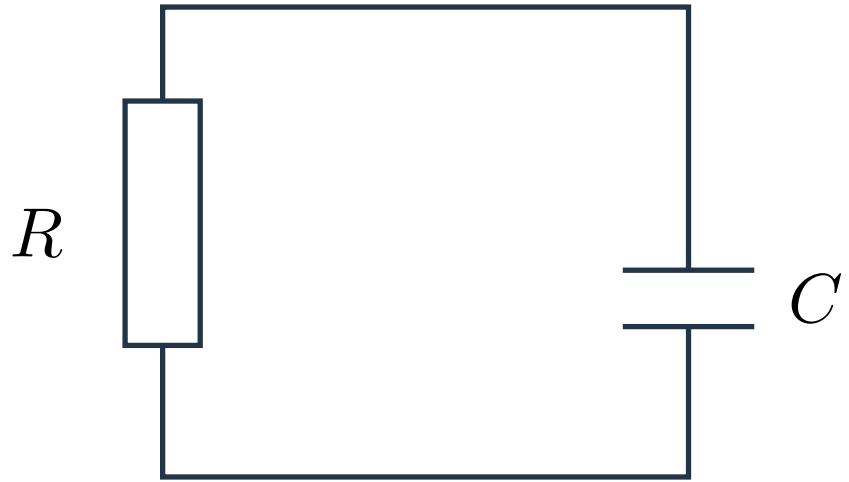

$$\tau_d = RC$$