

AB 直连电阻已断开

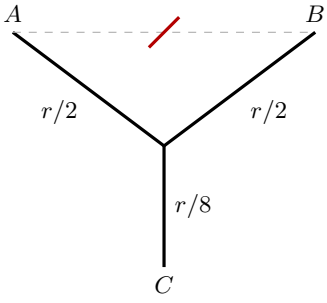

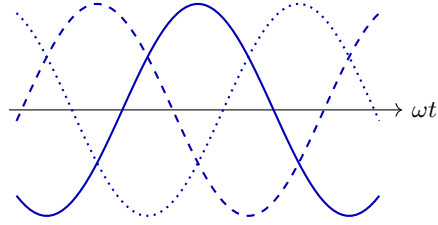$R'_{AB} = r,\ \ R'_{AC} = R'_{BC} = 5r/8$



完整网络的三相驱动

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

$$I_A = (4u_0/r)\cos\omega t$$