
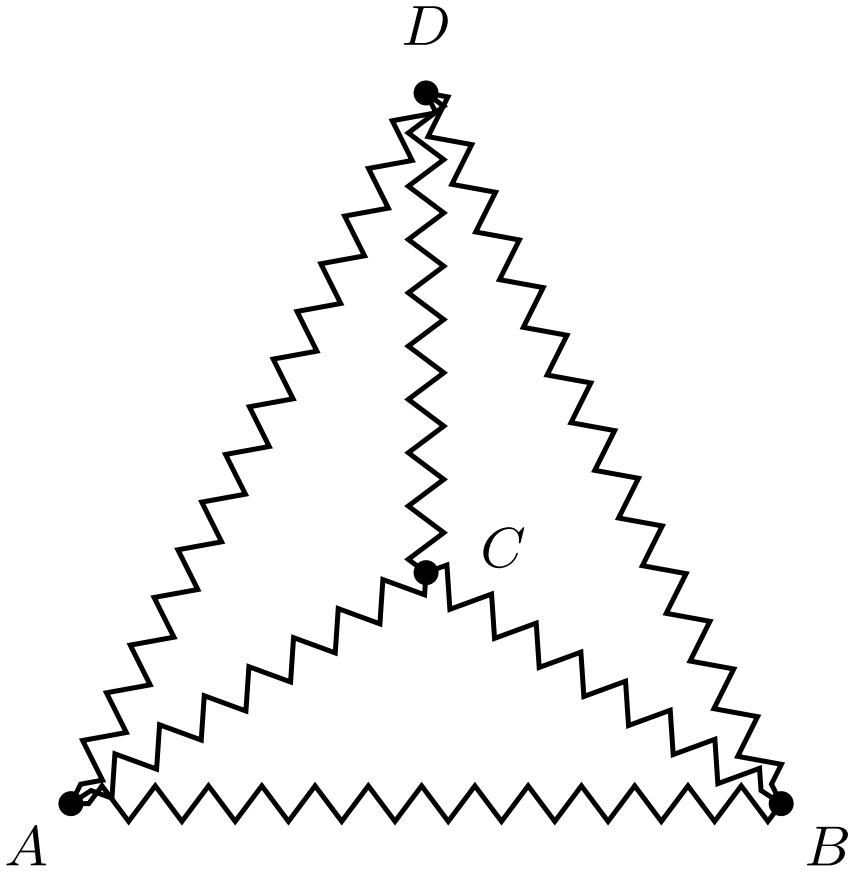
$$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}=0 \quad\Longrightarrow\quad V_i-V_H=0$$



电阻子图：完整 K_4，交叉处不另设节点

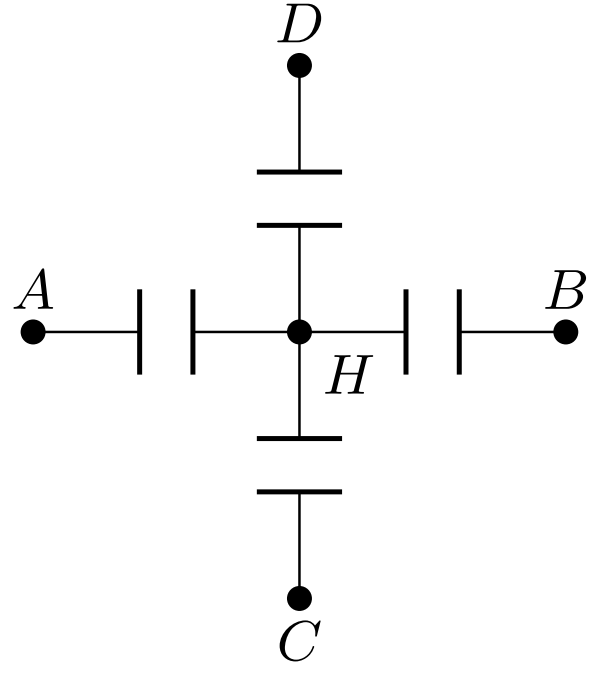

电容子图：四条 C 支路