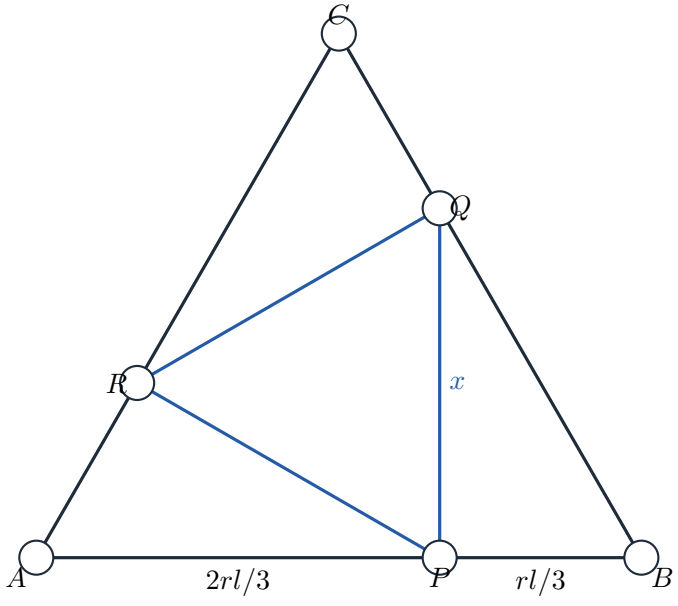

$$X_n = \frac{3x + 2rl}{3(x + rl)}\, rl$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} X_{n-1}$$

$$R_n = \frac{2}{3} X_n$$

内层三端网络因三重旋转对称，可等效为三条相同电阻组成的三角形