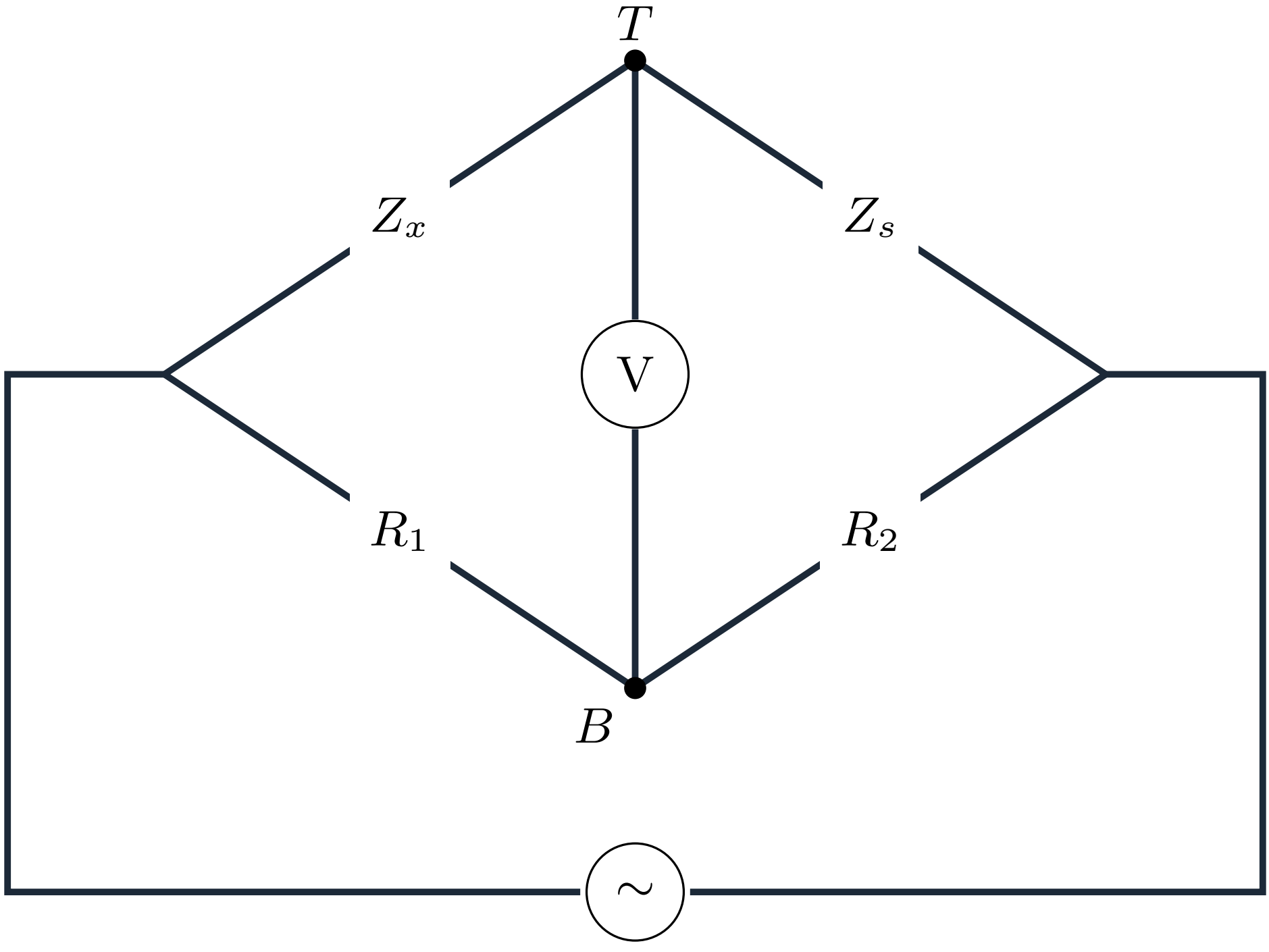$$Z_x = R_L + i\omega L_x, \quad Z_s = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0$$